

# **ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА**

## **ЛЕКЦИЯ #10**

## CCD структури. CMOS сензори за съхранение и обработка на изображения (image sensors)

- CCD структури - базирани на трансфер на заряд между свързани гейтове в рамките на канален (регистров) пренос.

### Видове приложни решения:

- ★ *Surface-channel (SCCD);*
- ★ *Buried-channel (BCCD).*

### Реализация на CCD регистровия трансфер:


- в рамките на 2-фази на тактовия сигнал;
- в рамките на 3-фази на тактовия сигнал;
- с повече фази (мултифазен трансфер).

Пример: трансфер на заряд в 2-фазова SCCD структура (фази  $\phi_1, \phi_2$ )

## SCCD структури. Структура и анализ на работата
 
### Структура:

- ❖ poly-Si гейтове под които се съхранява заряда (bold) - '**storage gates**' (SG);
  - ❖ гейтове с които се осъществява трансфера (от poly-Si или метал) - '**transfer gates**' (TG) – разположени върху по-дебел окисен слой и с по-високо прагово напрежение ( $V_T \approx 2V$ ). Изгряят ролята на бариера между съседните '**storage gates**'.
- Нека в началото на процеса под SG1 има заряд (логическа '1'), а под SG3 да липсва заряд (логическа '0'). Показани са 2 съседни клетки (cells).




## SCCD структури. Структура и анализ на работата

### Действие:

- В момента  $t=1$  такт  $\phi_1$  и  $\phi_2=0$  и зарядите под SG1,SG2 са разделени един от друг и се съхраняват;
- В момента  $t=2$   $\phi_1=1$  ( $\phi_2=0$ ) и заряда се пренася от зоната под SG1 към SG2;
- В момента  $t=3$  отново  $\phi_1$  и  $\phi_2=0$  и заряда се съхранява под SG2;

*В моменти  $t=4$  и  $t=5$  анализът за втората клетка е аналогичен по отношение преместването на заряда чрез заместване на  $\phi_1$  с  $\phi_2$*

 Т.е., между моменти 1 и 5 трансферът на заряда между две съседни клетки се осъществява в рамките само на един период на тактовия сигнал.



## SCCD структури. Характеристики

Всеки CCD елемент има две запомнящи клетки /cells/, всяка от които се състои от: (1) Област за съхранение на заряда /запомнящи структури/ или “кошница/ведро” (bucket); (2) *Transfer gate*; (3) *Storage gate*.

Двете запомнящи клетки в CCD елемента – аналогично на един Master-Slave синхронен D-тригер.


□ За реализация на 2-фазов процес например в CCD 500Kb регистрова структура се изискват 1Mb запомнящи клетки върху чипа.

□ По-добро съотношение между броя запомнящи елементи и броя запомнящи клетки в регистровите CCD структури – чрез усложнена тактова схема.

## SCCD и VCCD структури. Предимства на VCCD

 **Практически схеми на Image сензори /долу/ - включва (1) CCD структура и (2) изходна секция. При това фотоните в сензора достигат до силициевата повърхност през оптични лещи, през които се конвертират в електрони.**

Цялото изображение се “захваща” в CCD матрицата /array/, от която в последствие се чете чрез преместване ред по ред /shifting & transferring/ към изхода – в дясно на схемата.



## SCCD и VCCD структури. Предимства на VCCD

Основен недостатък на SCCD - Наличието на повърхностни състояния, които ограничават подвижността и от там бързодействието на приборите;

Решение – чрез трансфер на заряда под специален вграден (buried) тънък n-слой малко под повърхността на пластината - **VCCD структура** /дясно/.

Основно изискване – n-вграденият слой да е беден на електрони.

*Тактовият и управляващите сигнали се подават с отместващо /offset/ напрежение, чийто максимум е малко под повърхността на Si подложка. При това електроните, инжектирани в прибора се съхраняват именно в този потенциален максимум.*



## SCCD и BCCD структури. Предимства на BCCD

Обедненият n-слой предпазва носителите на заряд (електроните) да достигнат повърхностните състояния и водят до ускоряване на трансфера.

### Предимства на Buried-channel CCDs (BCCD):

- липса на влияние от повърхостни състояния;
- по-висока честота на работа при пренос на заряда в сравнение със SDDC поради по-високата подвижност на носителите в обема на подложката (около 2 пъти по-висока).

Използване на SCCD/BCCD – както в цифрови, така и в аналогови приложения.

**Image сензорите** – понастоящем с обем от стотици Мегапиксели. При видеокамерите са интегрирани заедно с паметта в рамките на общ чип.




## CMOS image сензори

Поява: (1) в следствие на развитието на CMOS технологията; (2) възможност за улавяне на слаба светлина и преобразуването ѝ в носители на заряд.

Сензори с активни пиксели (Active Pixel Sensors, APS) : включват усилвател за всеки пиксел.

 - с единичен транзистор, свързан с ШД (а). Заряда се преобразува в напрежение чрез усилвател под ШД;
- с активен усилвател (б): по-голяма чувствителност - плътност 20 до 30% по-висока;
- с интегриране на заряда под гейта (в) и усилвател .



## Основни характеристики и приложения на CMOS image сензорите

- ❑ висока степен на интеграция;
- ❑ относително ниска цена;
- ❑ ниска консумирана мощност;
- ❑ висок рандеман на производство.

- видеокамери,;
- мултимедийни приложения, в т.ч. PC камери;
- системи за сигурност ;
- видео-телефони и т.н.

Пример – Toshiba  
T4K05 – 8Mpixels  
BSI (Backside illumination)



### Applications

- Cellular and Smartphone

### Features


- 1/4" 8M resolution (1.12 micrometers)
- Backside Illumination (BSI)
- Progressive scan
- I<sup>2</sup>C interface
- Sub-sampling: Vertical and horizontal 1/2", 1/4"
- Built-in Phase Lock Loop (PLL) with Dual PLL (second PLL for MIPI® output)
- High Dynamic Range (HDR)
- Lens shading correction
- Defect pixel correction
- Picture flip (horizontal and vertical)
- Context switch
- Built-in VCM driver
- Built-in temperature sensor
- Standby mode, Power down mode
- OTP (4k-bits one-time memory)
- Built-in regulator (1.2V)

# Представяне описанието на цифрови структури

## Нива на описание и абстракция. Y-диаграма на Гайски-Кун (Gajski-Kuhn)
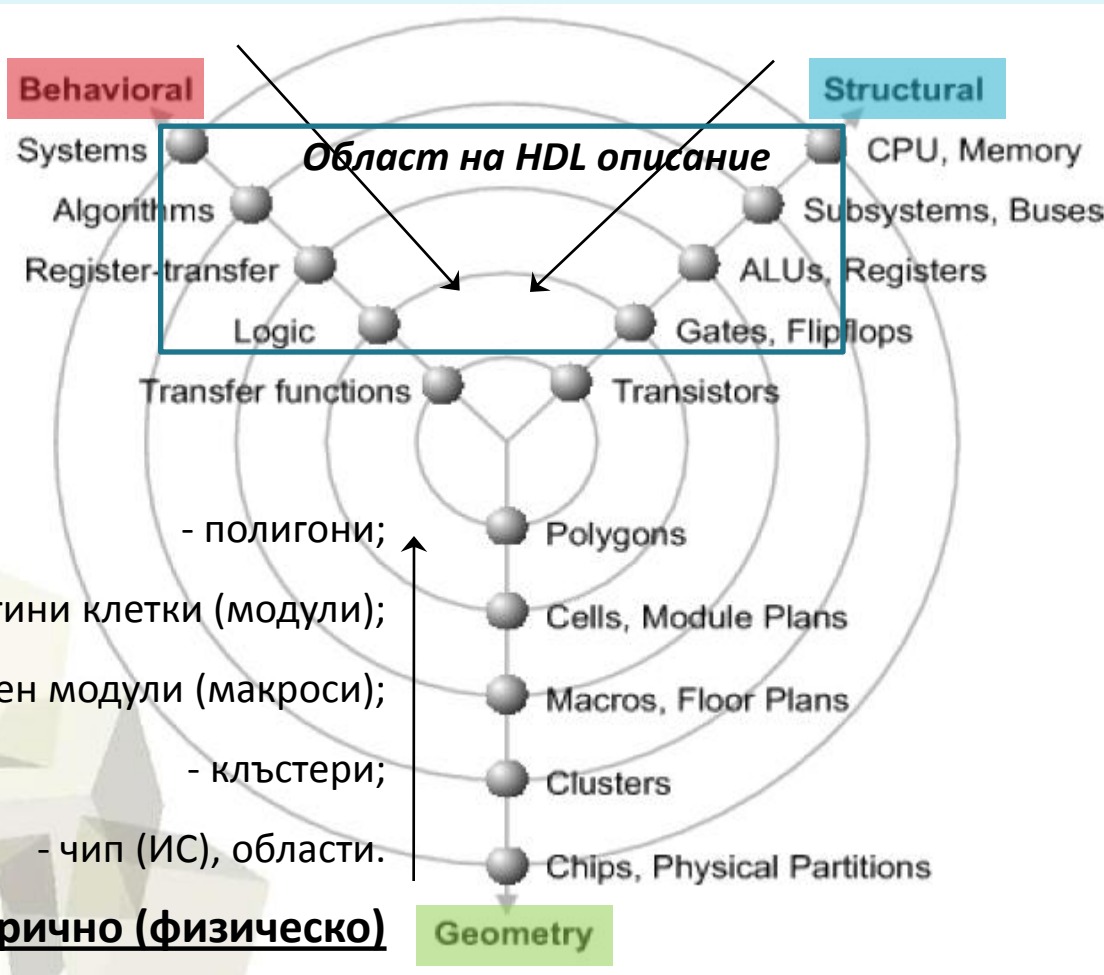
### Поведенческо

- системно;
- алгоритмично;
- регистрово (RTL);
- логическо (ЛФ);
- на ниво ПФ.



- полигони;
- топологини клетки (модули);
- топологичен модули (макроси);
- клъстери;
- чип (ИС), области.

### Геометрично (физическо)

### Структурно

- $\mu$ P, памети;
- блокове, шини;
- АЛУ, регистри;
- ЛЕ, тригери;
- транзистори.

- Нива на представяне (абстракция):
- системно (архитектурно)
  - функционално
  - логическо
  - физическо.

# Устройства с програмируема логика (Programmable Logic Devices, PLDs): FPGA, CPLD

## Архитектура на чипове FPGA

### □ Видове интегрални схеми (структури):


- **Custom IC:** клиентски специфични структури с произволен състав и уникално предназначение;
- **ASICs (Application Specific ICs,** потребителско-ориентирани IC): структури с блоково-фиксирана структура, доопределяна от потребителя съобразно специфичните нужди (проект).

### ❖ Видове ASICs:

- на базата на т.нар. **“базови матрични кристали”** – Gate Arrays. Предварително създадени структури от ЛЕ и др. елементи. **Персонализацията на функциите се извършва чрез допълнителни технологични процеси** (маски, технологични процеси) за създаване на необходимите връзки;
- на базата на **“стандартни клетки”** – Standard Cells. Съвкупност от блокове с фиксирана съвкупност от елементи и линии за връзка между тях. **Крайната структура се реализира чрез програмиране на връзките** между отделните блокове.
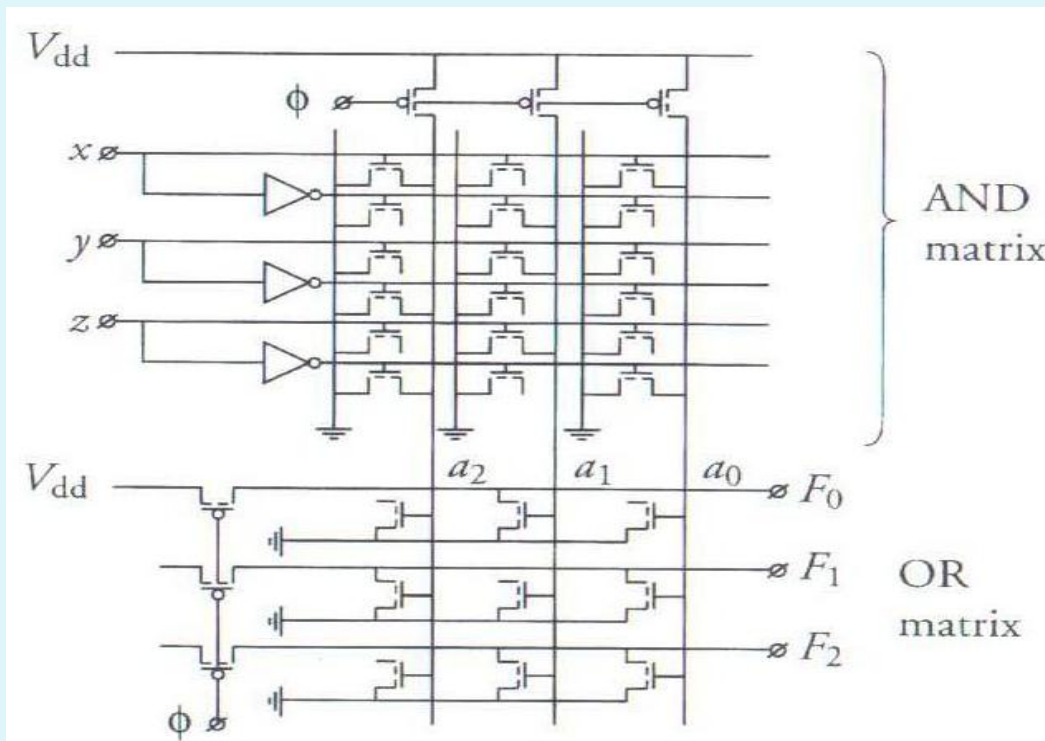
## “Прости” програмируеми логически схеми – PLA, PAL (Simple Programmable Logic Devices, SPLD)

- **Programmable Logic Array (PLA)** - матрици *AND* и *OR* – програмират се и двете матрици.
  - като самостоятелен чип или част от микропроцесора;
  - ползва се за реализация на логика за декодиране на макрокод-инструкциите, при функционални блокове като памети, мултиплексори, АЛУ.



$$F_0 = \overline{a_1}$$

$$F_1 = \overline{a_0 \vee a_2} = \overline{x\bar{z} \vee xy\bar{z}}$$

$$F_2 = \overline{a_0 \vee a_1} = \overline{x\bar{z} \vee \bar{x}yz}$$

## “Прости” програмируеми логически схеми – PLA, PAL (Simple Programmable Logic Devices, SPLD)

- **Programmable Array Logic (PAL)** - матрици *AND* и *OR* – програмира се само И матрицата (ИЛИ матрицата е фиксирана)

PAL / PLA матриците (SPLD) губят пазарното си присъствие си поради за сметка на “гъвкави” PLD архитектури с увеличена степен на интеграция

PROM – вид SPLD, при който адресните шини играят ролята на логически входове, а изходи са шините за данни.

### ○ Програмиране на PLDs:

- с премахване на връзки (fuses);
- със създаване на връзки (anti-fuses);
- чрез схеми памет (memory-based circuits).

## Сложни програмируеми логически устройства (Complex Programmable Logic Devices) - CPLD

Концепция на CPLD:


- Няколко PLD блокове - макроклетки (macrocells) в рамките на един чип с интерконекции (връзки) от универсален тип между тях.
- Простите логически връзки да се осъществяват вътре във всеки блок;
- По-сложните (изискващи връзка между отделни блокове) логически функции да ползват универсалните канали за връзка.
- ✓ CPLDs са от PAL-тип (използват логика на базата сума от произведения) в макроклетките.

# Устройства с програмируема логика

## Programmable Logic Devices, PLDs (High Density, HD Logic): FPGA, CPLD

 
### Field Programmable Gate Arrays (FPGAs)

- ❑ Структурни особености:
  - малки изграждащи ЛБ (“фина”, “**fine grained**” стр.);
  - “регистрово” ориентирана архитектура;
  - разпределени междусъединения.
  
- ❑ Качества / особености:
  - **относително бавни** “pin to pin performance” поради неоптимални връзки;
  - подходящи за структури тип “**pipelining**” (каскадно свързани структури);
  - **добри качества при реализация на сложни ЛФ**, пренос на данни: т.нар. “narrow gating” функции.


 
### High-Density или Complex PLDs (CPLDs)

- ❑ Структурни особености:
  - големи изграждащи ЛБ (“груба”, “**coarse grained**” структура);
  - класическа PLD-тип архитектура;
  - централизирани (в една област) междусъединения.
  
- ❑ Качества / особености:
  - предсказуеми и **относително постоянни параметри** (бързодействие, заем. площ);
  - **подходящи (оптимални) за реализация на КА, броячи**: т.нар. “wide gating” функции.





# Устройства с програмируема логика (Programmable Logic Devices, PLDs): FPGA, CPLD

## Архитектура на чипове FPGA

Особености на FPGA структурите:

- **матрична организация**: двумерна структура от блокове ЛЕ, шини (линии) за връзка между блоковете, допълнителни блокове, вх/изх. блокове;
- функционално специфициране чрез **допълнително програмиране на електрически връзки** (конфигуриране) - чрез файл за конфигуриране (в отделна RAM) – многократно!

## Field Programmable Gate Arrays – FPGAs

Програмирането – чрез развойни системи, даващи възможност за:

- проектиране, вкл. описание с езици за HDL;
- симулация на проекта;
- оценка на бързодействие/заемана площ/физ.ресурси;
- използва определена технология за програмиране на връзките и оптимизация на ресурсите (напр. XST на фирмата Xilinx).

## Устройства с програмируема логика (Programmable Logic Devices, PLDs): FPGAs

### ❖ Типове FPGA

#### ▪ Репрограмируеми (базирани на включена SRAM) – SRAM-based:


- SRAM определя (специфицира) междусъединенията;
- SRAM дефинира логиката в отделните LUT (Look-Up Tables). Чрез LUT се дефинират стойността на изхода като комбинация от стойностите на входните сигнали.

#### ▪ Еднократно програмируеми (One-Time Programmable) – OTP:

- традиционна гейтова логика;
- “анти-fuse” реализация на връзките (изграждат се връзки, не се прекъсват) - не изисква PROM за прехвърляне на програмата към FPGA структурата.  
! Само еднократно използване на чипа;
- с по-високо бързодействие (без SRAM за програмиране), по-висока степен на интеграция, ниска цена, липса на влияние от  $\alpha$ -частици.

# Устройства с програмируема логика (Programmable Logic Devices, PLDs): FPGA

## Архитектура на чипове FPGA


 


## Устройства с програмируема логика
 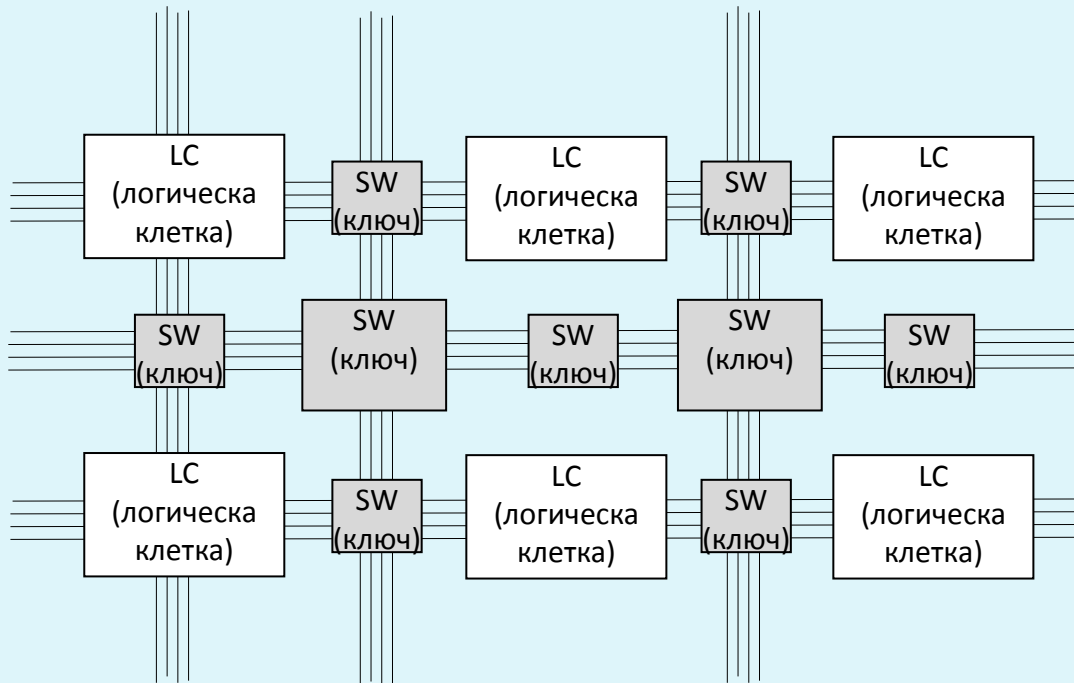
### Архитектура на чипове FPGA. Особенности при Xilinx Spartan 3E фамилия


- Базирани на **двумерна (матрична) структура** от логически клетки (logic cells, **LC**) и програмируеми ключове (**SW**);
  - Всяка клетка може да бъде програмирана за изпълнение на определена функция;
  - Всеки ключ може да се програмира за осъществяване връзка между клетките;
- Процес на дефиниране на специфичните връзки за получаване на “custom” схемата – чрез зареждане на файл (конфигурационен) → *field programmable* (вместо fabric).

□ **Логически клетки** – състав: **(1) LUT** (Look-Up Table,  $2^n \rightarrow 1$  памет): комбинационна структура /LUT/ и D-тригер /D FF/, за реализация произволна  $n$ -входова ЛФ; **(2) Macro cell** (макро-клетки/блокове): структури, разработени на транзисторно ниво и вложени директно в FPGA матрицата като отделни блокове: IOBs, DCM, MUX, процесорни ядра (cores).



## Устройства с програмируема логика
 
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx



**IOBs** – входно-изходни блокове (разположени по периферията на кристала, свързани с изводите на чипа);

**CLBs** – конфигурируеми логически блокове;

**BlockRAM** – блокове двупортови RAM;



**Multiplier(s)** – умножители;

**DCM** – блокове за управление на тактовия сигнал.

| Device    | System Gates | Equivalent Logic Cells | CLB Array<br>(One CLB = Four Slices) |         |            |              | Distributed RAM bits <sup>(1)</sup> | Block RAM bits <sup>(1)</sup> | Dedicated Multipliers | DCMs | Maximum User I/O | Maximum Differential I/O Pairs |
|-----------|--------------|------------------------|--------------------------------------|---------|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|------------------|--------------------------------|
|           |              |                        | Rows                                 | Columns | Total CLBs | Total Slices |                                     |                               |                       |      |                  |                                |
| XC3S100E  | 100K         | 2,160                  | 22                                   | 16      | 240        | 960          | 15K                                 | 72K                           | 4                     | 2    | 108              | 40                             |
| XC3S250E  | 250K         | 5,508                  | 34                                   | 26      | 612        | 2,448        | 38K                                 | 216K                          | 12                    | 4    | 172              | 68                             |
| XC3S500E  | 500K         | 10,476                 | 46                                   | 34      | 1,164      | 4,656        | 73K                                 | 360K                          | 20                    | 4    | 232              | 92                             |
| XC3S1200E | 1200K        | 19,512                 | 60                                   | 46      | 2,168      | 8,672        | 136K                                | 504K                          | 28                    | 8    | 304              | 124                            |
| XC3S1600E | 1600K        | 33,192                 | 76                                   | 58      | 3,688      | 14,752       | 231K                                | 648K                          | 36                    | 8    | 376              | 156                            |

# Устройства с програмируема логика
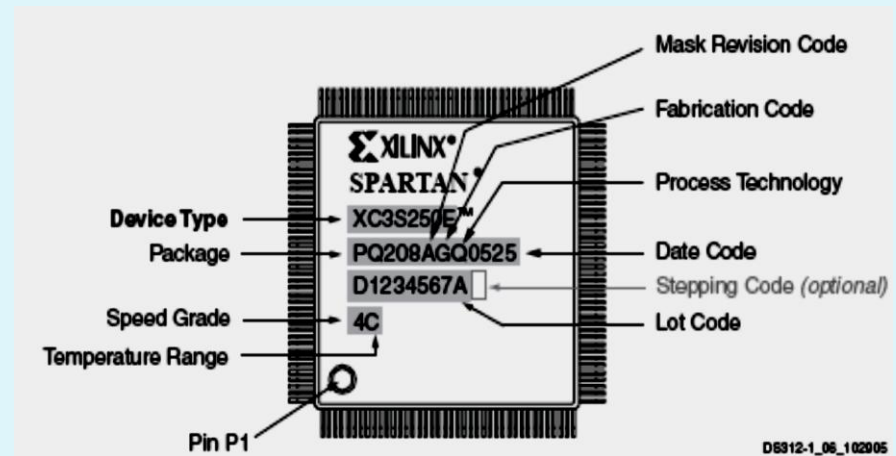 
## Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx



- корпуси: QFT (Quad-Flat Type package) или само FT;
- примери → CP132: чип 8x8 mm, TQ144: чип 22x22 mm;
- stepping S0,S1: подобрения в техн. S1 (>2006), всички след 2009 г.
- speed grade: за C (-4,-5), за I (само -4)

### Вътрешната структура, оптимизирана по отношение на:


- приложения с висока плътност на ЛС;
- интегриране на голям брой логически блокове, ЦОС структури, управляващи устройства и др. изискващи значителни обработващи ресурси и относително малко интерфейсни схеми и I/O връзки.

### Предимства и възможности:

- чипове с голям обем 100K до 1.6M гейта, технология L=90nm (понастоящем до 28nm – Virtex6);
- ниска цена на приложенията при много висока плътност на разполагане;
- лесен upgrade на съществуващи проекти, трансфер на проекти към други платформи и чипове (design migration), ниски начални разходи за разработка на проектите;
- поддържа до 376 единични/156 диференциални I/O порта при скорост на трансфер на данните до 622Mb/s;
- дизайн с различни захр. напрежения 3.3V /2.5V /1.8V /1.5V /1.2V, стандарти LVCMOS, LVTTTL, HSTL, SSTL;
- поддържа DDR (Double Data Rate) трансфер и DDR SRAM със скорост на обмен до 333 Mb/s.

# Устройства с програмируема логика

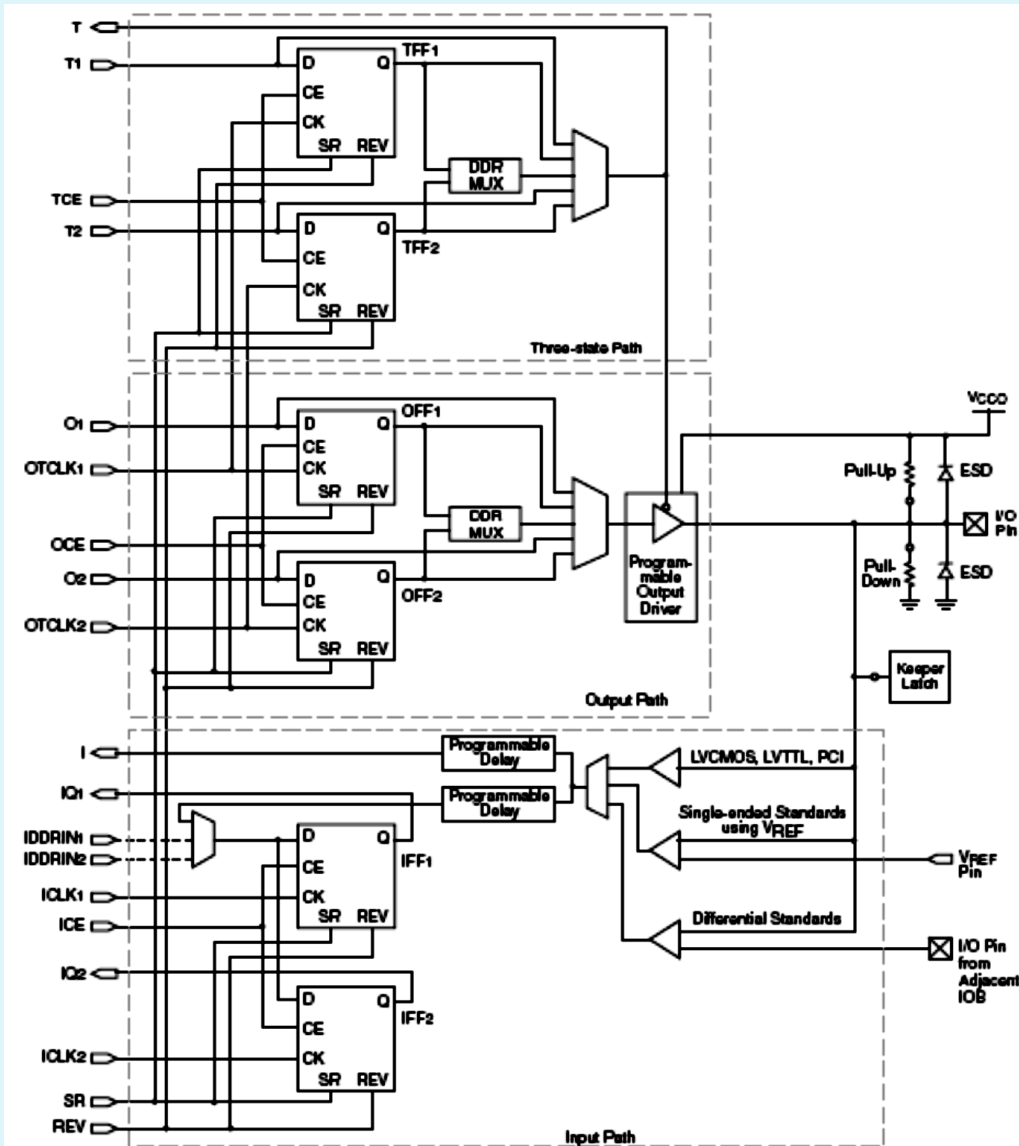
## Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx



### Структура и схемотехника

 
#### I/O блокове: предназначение, състав

- осъществява връзка между I/O изводи (pins) на чипа и логическите блокове;
- поддържа двупосочно предаване на данни и T.S. (ВИС) състояние;
- поддържа голямо разнообразие от стандарти, вкл. диференциални;
- включва DDR (double data-rate) регистри в структурата си.
- Режими: изходен; входен; за T.S. Всеки със свои ЕП (като тригер или регистър). Програмируемо закъснение.
- ✓ Организация в 4 броя банки: Bank0...Bank3



## Устройства с програмируема логика
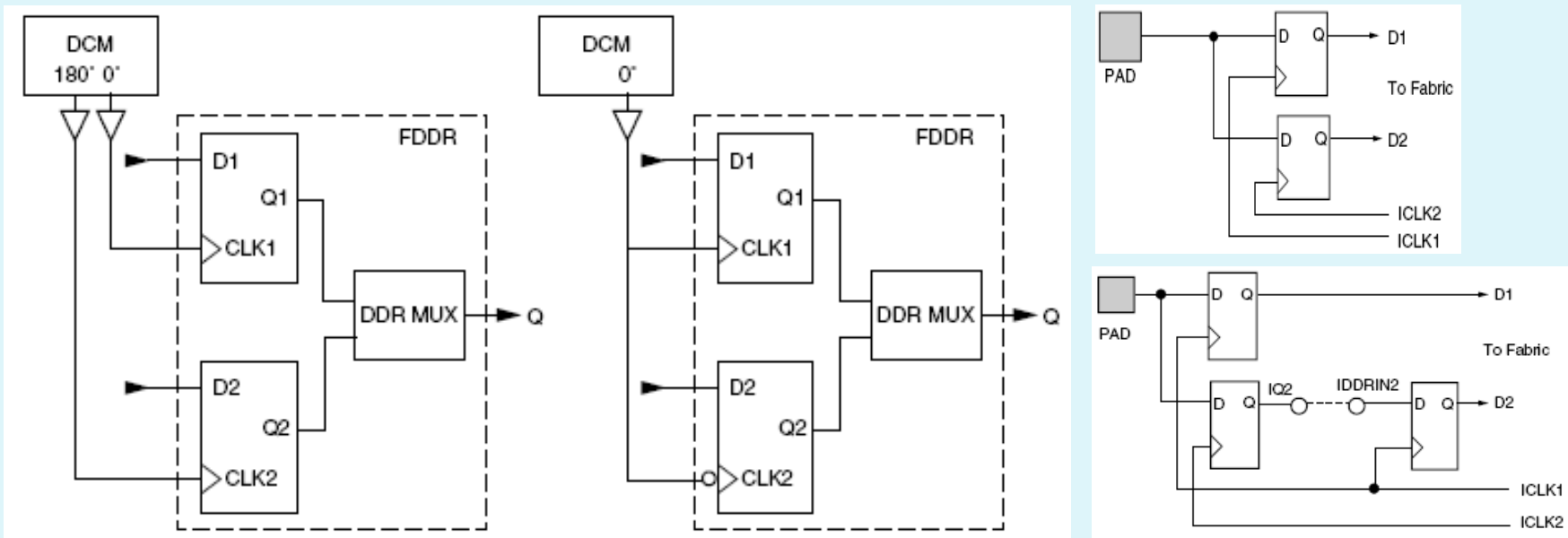
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx





#### DDR (double data rate) функция – реализация

- техника, при която обработката (трансфера) на данни се синхронизира едновременно по преден и по заден фронт на такт.сигнал (IOB – двойки регистри за всеки от трите пътя: I/O/TS);
- използва два тригера и MUX за предаване на данни и по двата фронта едновременно;
- DDR използва 2 тактови сигнала, дефазирани на 180°, които се осигуряват от DCM (Digital Clock Manager) блока;
- възможности: единично или каскадно приложение (със сигнали от съседни изводи).



# Устройства с програмируема логика
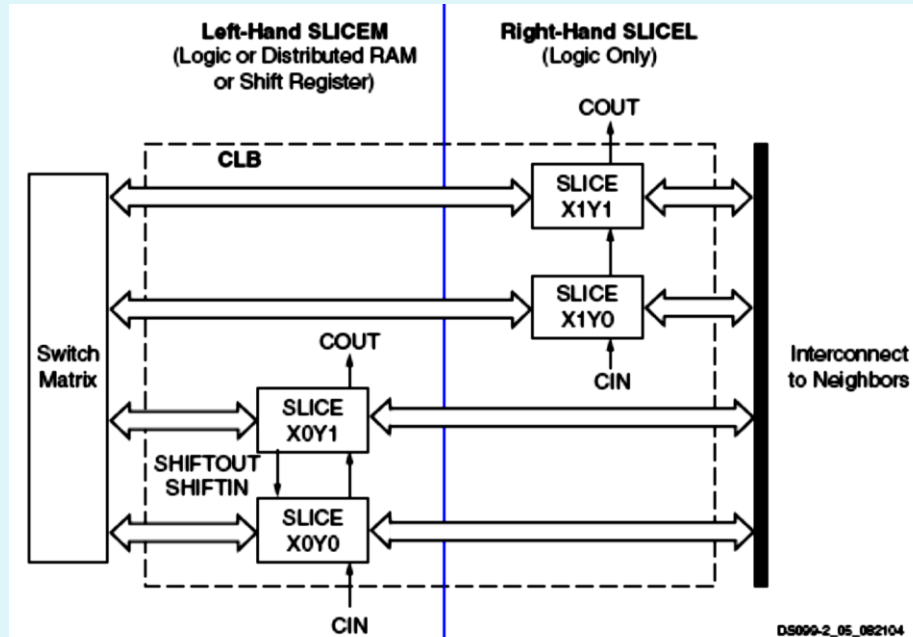 
## Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx




**CLBs - конфигурируеми  
логически блокове**

| Device    | CLB Rows | CLB Columns | CLB Total <sup>(1)</sup> | Slices | LUTs / Flip-Flops | Equivalent Logic Cells | RAM16 / SRL16 | Distributed RAM Bits |
|-----------|----------|-------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------------|---------------|----------------------|
| XC3S100E  | 22       | 16          | 240                      | 960    | 1,920             | 2,160                  | 960           | 15,360               |
| XC3S250E  | 34       | 26          | 612                      | 2,448  | 4,896             | 5,508                  | 2,448         | 39,168               |
| XC3S500E  | 46       | 34          | 1,164                    | 4,656  | 9,312             | 10,476                 | 4,656         | 74,496               |
| XC3S1200E | 60       | 46          | 2,168                    | 8,672  | 17,344            | 19,512                 | 8,672         | 138,752              |
| XC3S1600E | 76       | 58          | 3,688                    | 14,752 | 29,504            | 33,192                 | 14,752        | 236,032              |

## Устройства с програмируема логика
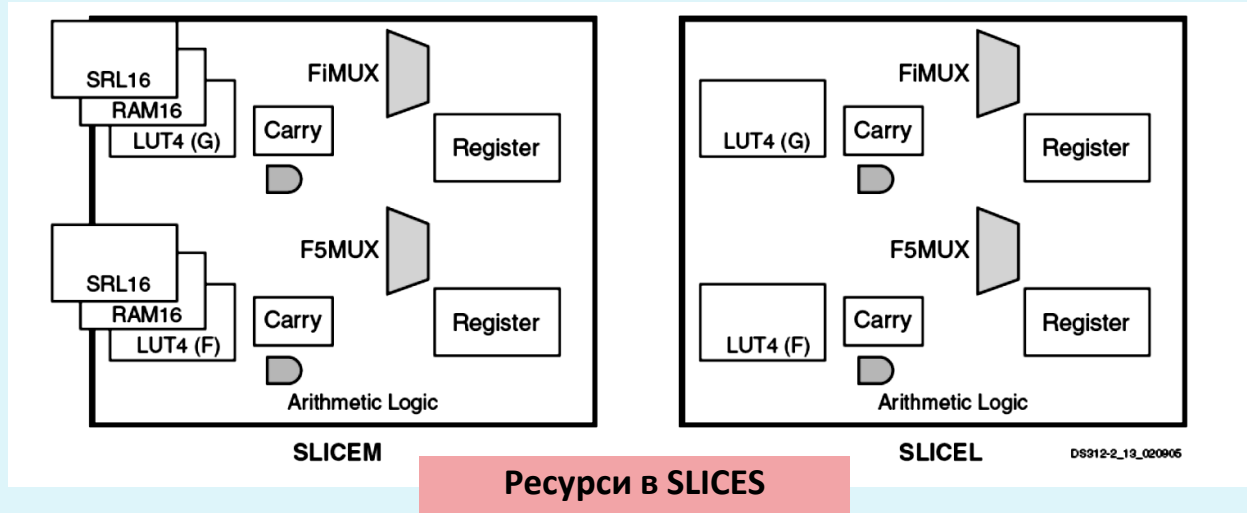
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx



### Конфигурируеми логически блокове (CLBs):

#### Основни градивни структури в FPGA !


Предназначение: за реализация на комбинационни блокове и синхронни устройства.

Възможности, структура:

- матрична организация по редове и колони;
- всеки CLB включва 4 Slices (2 двойки): “левите” (SLICEM) реализират функция памет и логически операции, а “десните” (SLICEL) - само логически операции;
- всеки Slice съдържа по 2 Look-Up таблици (LUTs) за реализация на логически структури, 2 ел.памет (левите) и др. LUTs могат да се използват като: 16x1 RAM, 16-bit регистър;
- наличието на MUX и логика за пренос на данни позволява реализация на аритметични и логически операции с по-голяма разрядност.




Устройства с програмируема логика

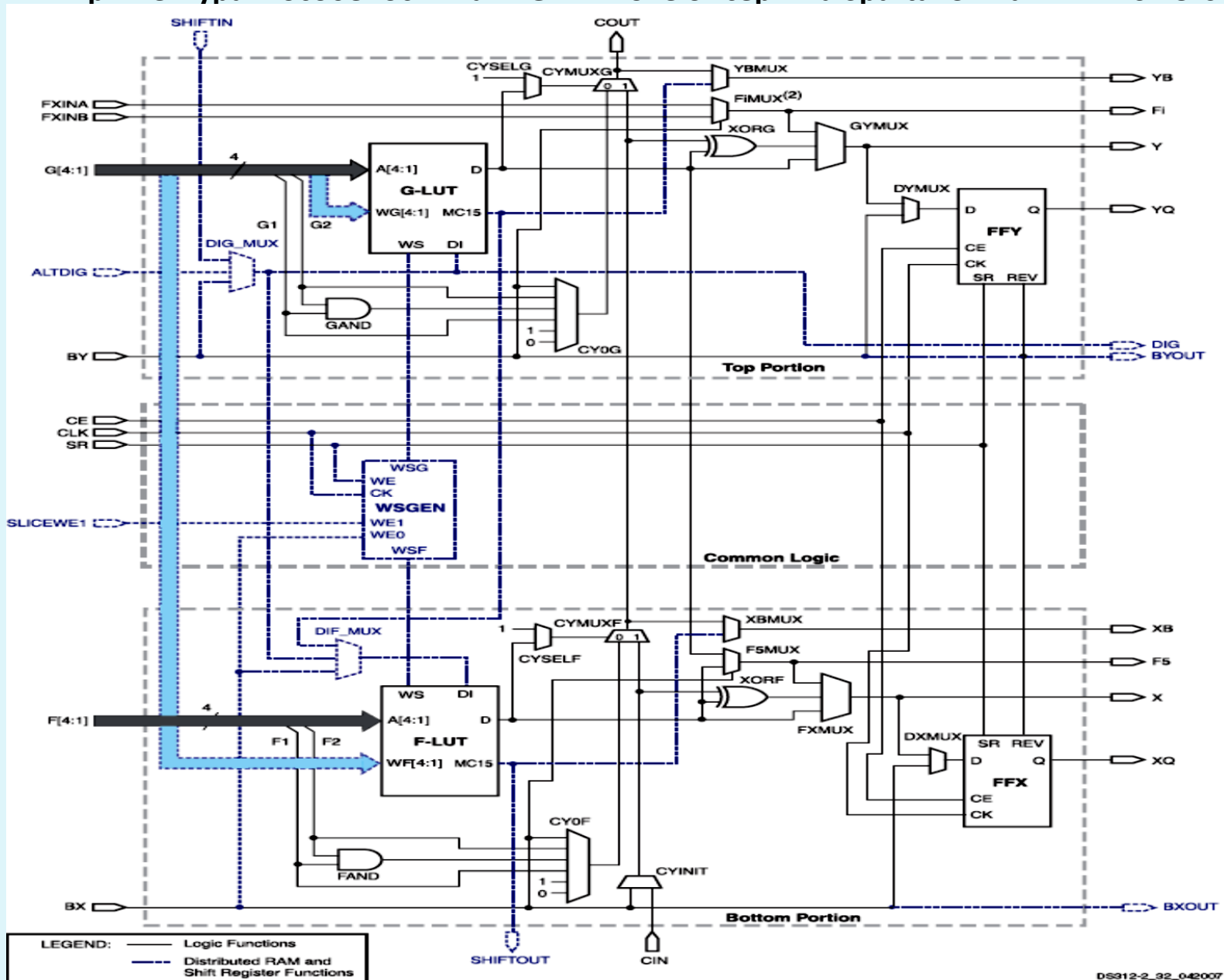Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx - SLICES



## Устройства с програмируема логика
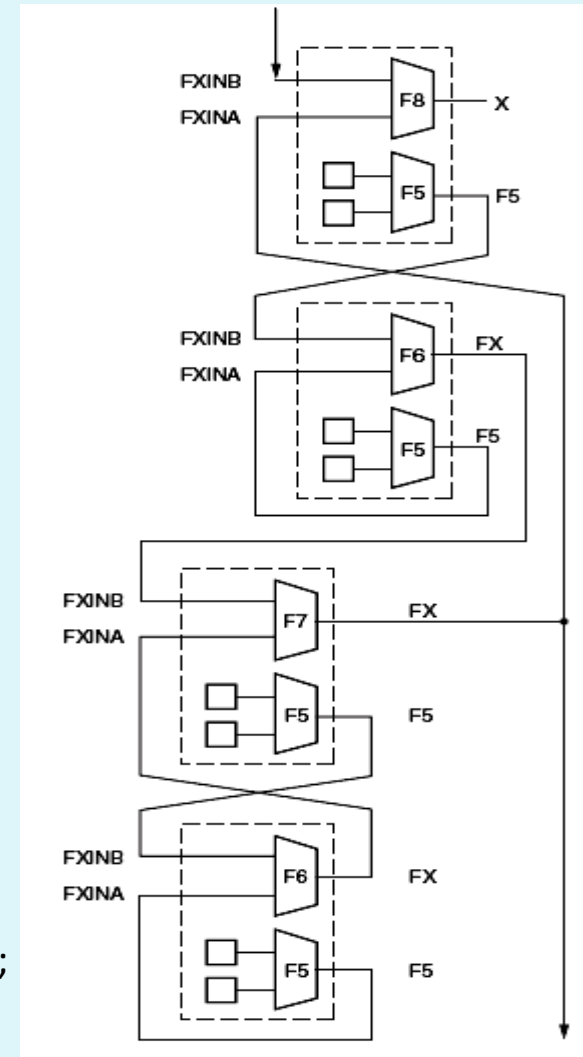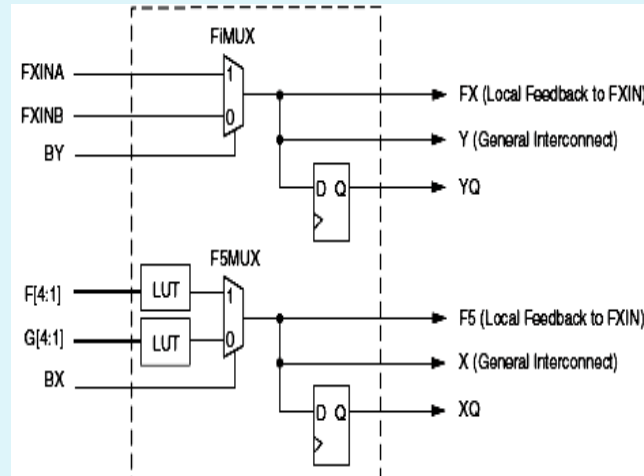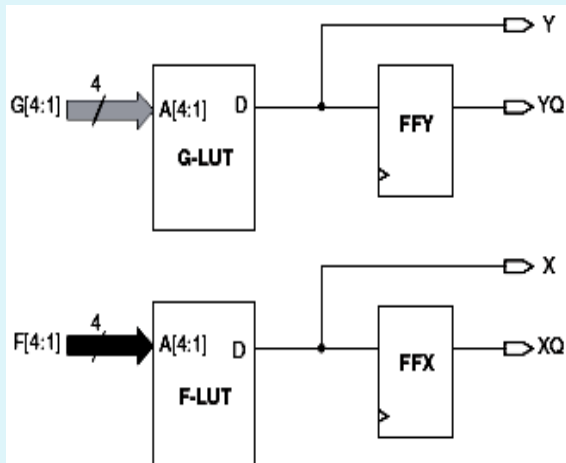
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx




## LUTs – структура, функции

- RAM-базирани структури за реализация на ЛФ;
- всяка LUT (G-LUT, F-LUT) в SLICEM може да се конфигурира като разпределена RAM / 16-bit регистър;
- LUTs имат 4 логически входа (A1-A4) и 1 изход (D): позволява реализация на произволна ЛФ на 4 променливи;
- изходът на LUT – към MUX за разширение, към структури за пренос (carry) и аритметична обработка или към елемент памет;
- позволява обработка с разширена разрядност – pipelining (дясно).

## Устройства с програмируема логика
 
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx



#### Блокове RAM

#### Режими на работа

- четене/запис през порт А;
- четене/запис през порт В;
- предаване (трансфер) на данни от порта А → порт В;
- предаване (трансфер) на данни от порт В → порта А.



| Device    | Total Number of RAM Blocks | Total Addressable Locations (bits) | Number of Columns |
|-----------|----------------------------|------------------------------------|-------------------|
| XC3S100E  | 4                          | 73,728                             | 1                 |
| XC3S250E  | 12                         | 221,184                            | 2                 |
| XC3S500E  | 20                         | 368,640                            | 2                 |
| XC3S1200E | 28                         | 516,096                            | 2                 |
| XC3S1600E | 36                         | 663,552                            | 2                 |

#### Възможности, структура:

- ✓ от 4 до 36 блока памет;
- ✓ организация на всеки блок: 18К бита конфигурируеми двупортови структури;
- ✓ предназначение – за синхронно съхранение на големи обеми данни (без буферно съхранение).

## Устройства с програмируема логика
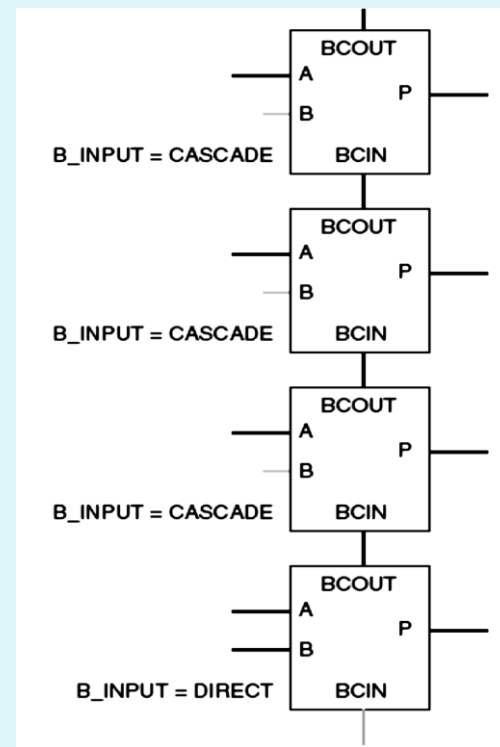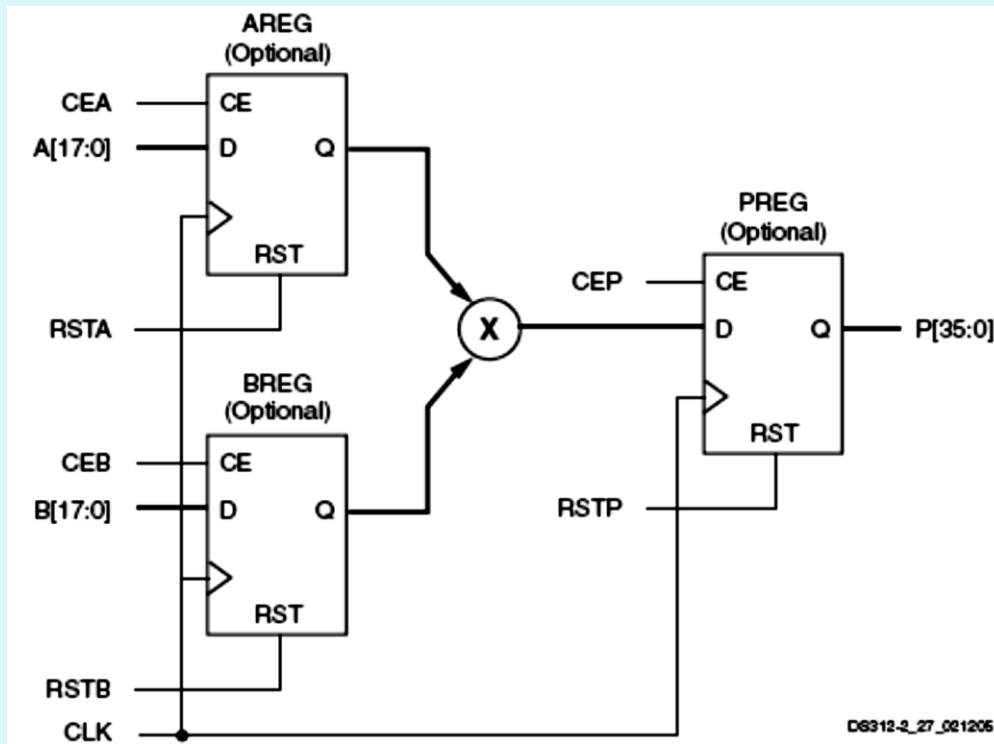
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx




#### Умножители (multipliers): предназначение и структура:

- за извършване на двоично умножение  $P = A \times B$  на данни с макс.дължина 18 бита;
- могат да служат за временно съхранение на данни и като преместващи структури;
- работата на блоковете мултиплексори се подпомага и от аналогичните структури, налични в Slices;
- разполага с допълнителни регистри AREG, BREG, PREG (вътрешни).

## Устройства с програмируема логика
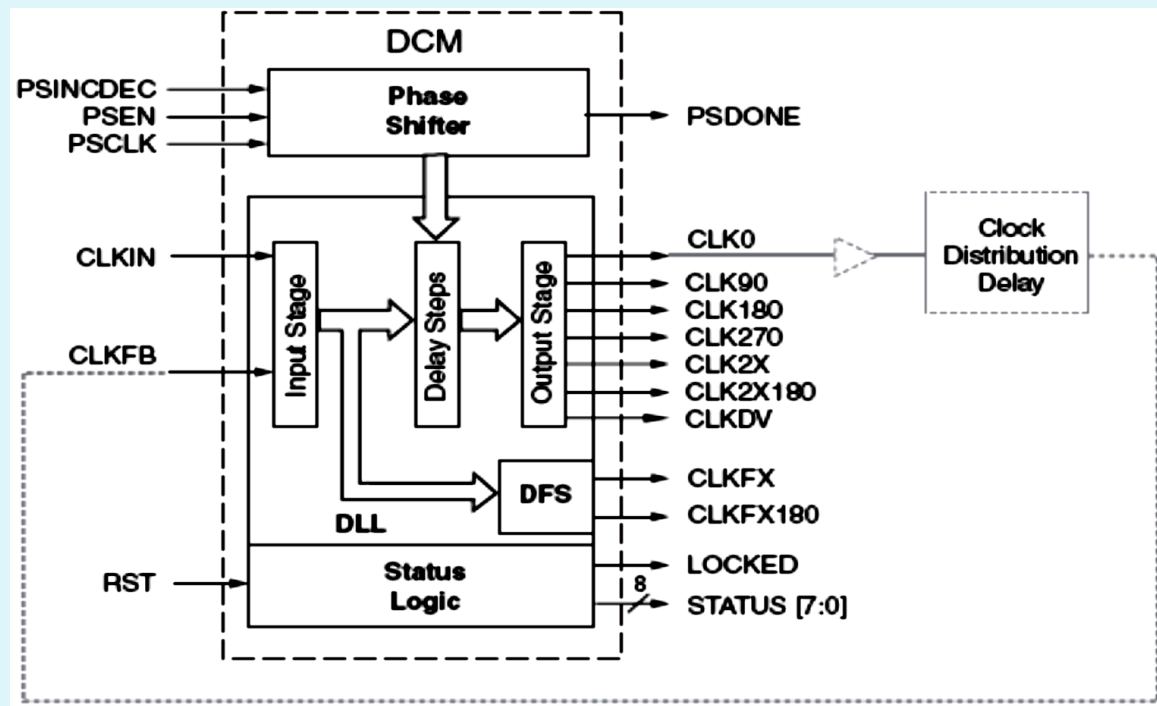
### Архитектура и особености на FPGA чипове от серията Spartan3E на Xilinx



#### Блокове за управление на честотата (DCMs)

- ❖ 2, 4 или 8 блока, обикновено разположени най-горе и най-долу върху чипа. Около DCMs има разположени блокове CLB;
- ❖ осъществяват гъвкав контрол на тактовата честота, фазовото отместване и различното постъпване на тактовия сигнал в отделните структури (signal skew);
- ❖ използва DLL (Delay-Locked Loop) вградени блокове с които се поддържа висока прецизност на тактовия сигнал при промяна на захр. напрежение и температурата;
- ❖ -възможна редуция на честотата до 5MHz;