

ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА

ЛЕКЦИЯ #14

Системи с външна памет

Проектиране на контролер за управление на SRAM памети: блокова схема, управляващи сигнали, тайминг изисквания. VHDL код

Необходимост от използване:

- съхранение (хардуерно) на големи масиви информация ИЗВЪН FPGA чипа;
- невъзможност софтуерният регистров тип памет да поддържа работно големи обеми данни (ограничен обем).

- ❖ Налага се включване / изграждане на интерфейсен **контролер** - посредник между Базовата Изчислителна Система - **БИС** и външната памет **SRAM**:
 - ❑ асинхронно действие на SRAM спрямо БИС – изисква специални управляващи сигнали за извършване на операциите четене/запис;
 - ❑ SRAM изисква повече от 1 периода /цикъла на тактовия сигнал за извършване на операциите.

Системи с външна памет. Проектиране на контролер за управление на SRAM памети: блокова схема, управляващи сигнали, тайминг изисквания. VHDL код

Избор на памет (асинхронна) с примерна организация:

- SRAM (асинхронна);
- обем 256K (18 адресни шини);
- дължина на думата – 16 bit (два отделно достъпни байта).

Примерно съответствие – IS61LV25616AL *Integrated Silicon Solutions Inc.* (ISSI).

▪ Управляващи сигнали към паметта:


- **ce** (chip enable) → разрешава/забранява чипа;
- **we** (write enable) → разрешава запис в паметта;
- **oe** (output enable) → разрешава изходите на паметта при четене;
- **lb** (lower byte) → разрешава/забранява младшият байт по ШД;
- **ub** (upper byte) → разрешава/забранява старшия байт по ШД.

Активно ниво на всички контролни сигнали – ниско!

Тук предполагаме R/W на 16-битови данни (lb=ub=0 едновременно).

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта

Блокова схема на SRAM

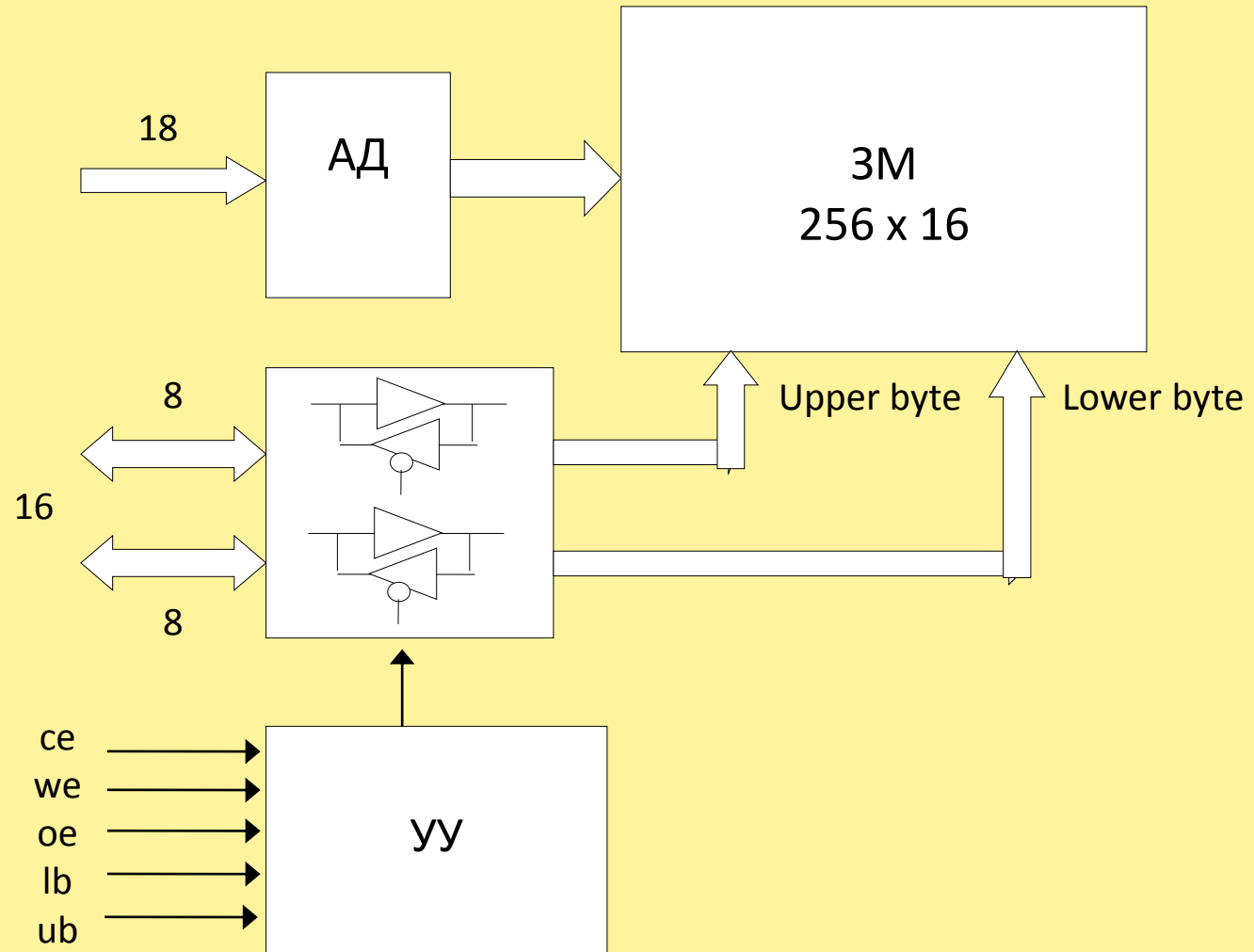

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

Режими на работа на SRAM паметта

Операция	ce	we	oe	lb	ub	dio (upper)	dio (lower)
Неактивна	1	X	X	X	X	Z	Z
	0	1	1	X	X	Z	Z
	0	X	X	1	1	Z	Z
Четене	0	1	0	0	1	Data out	Z
	0	1	0	1	0	Z	Data out
	0	1	0	0	0	Data out	Data out
Запис	0	0	X	0	1	Data in	Z
	0	0	X	1	0	Z	Data in
	0	0	X	0	0	Data in	Data in

Операция	ce	we	oe	dio
Неактивна	1	X	X	Z
Четене	0	1	0	Valid data
Запис	0	0	X	Valid data


lb=ub=0 (едновременно разрешени, 16-битов обмен)

dio – 16 bit дума.

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

Времедиаграми на четене/запис на SRAM от избрания тип

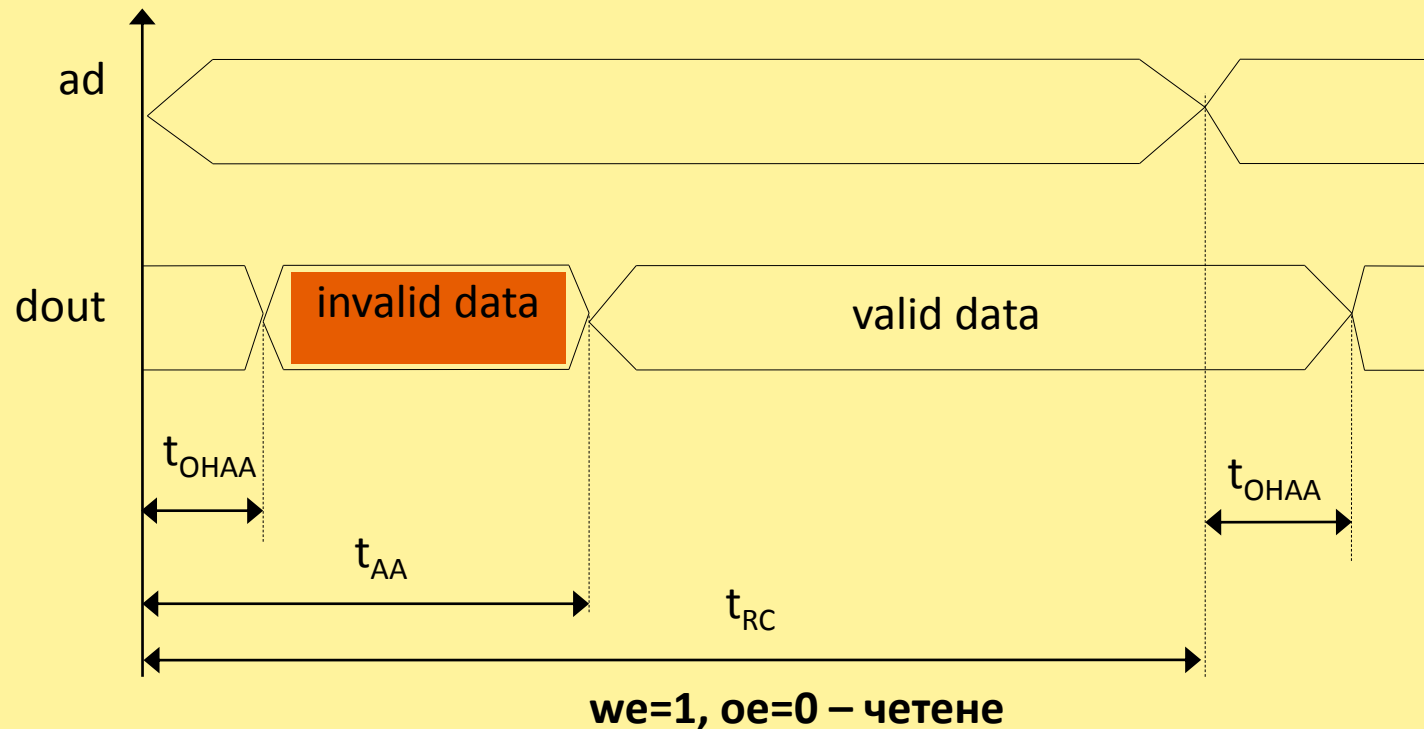
- четене с отчитане само валидността на адреса (address controlled)



Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

Времедиаграми на четене/запис на SRAM от избрания тип

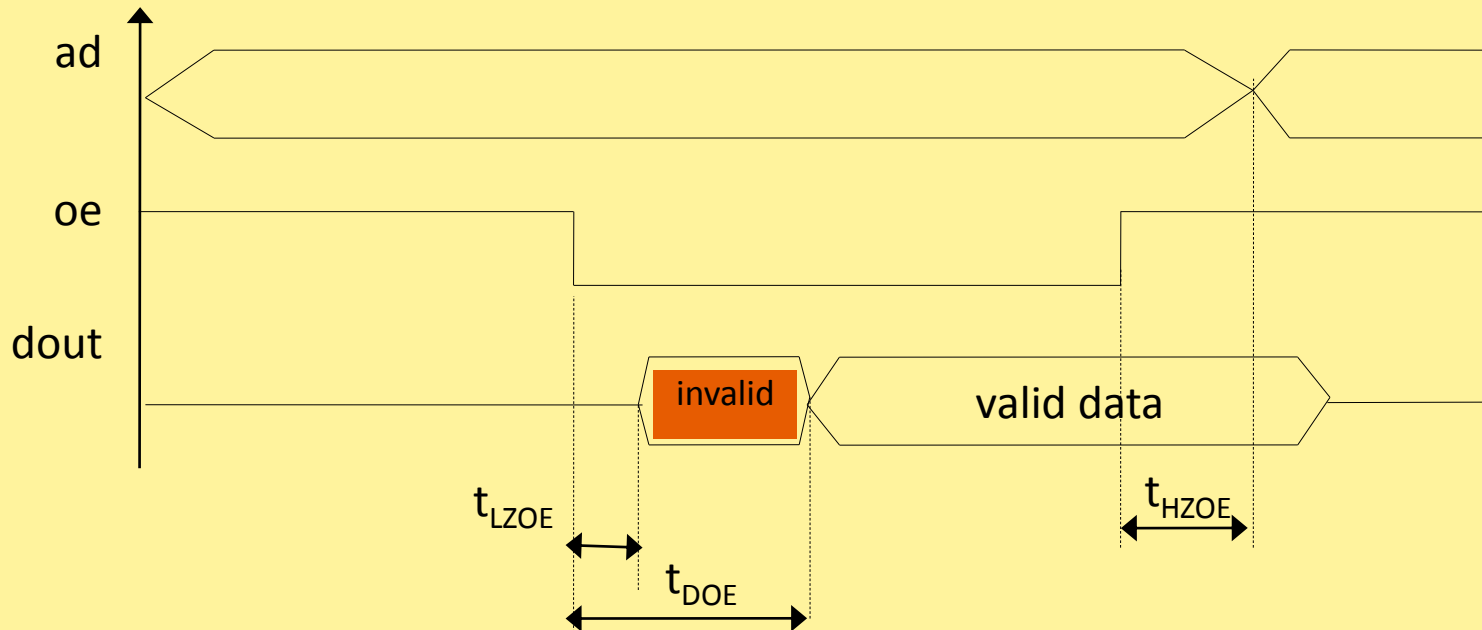- четене с отчитане нивото на oe (т.нар. “oe controlled” режим)



we=1 – четене с управление през oe

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

▪ Времеви параметри (тайминг) - ЧЕТЕНЕ

t_{RC} – мин.време м/у две операции четене;

t_{AA} – мин. време за получаване на данни след подаване на адреса;

t_{OHA} – изходно hold време (данни валидни след подаване на адреса);

t_{DOE} – време за получаване стабилни данни след подаване на $OE=L$;


t_{LZOE} – време за излизане на изх.буфер от ВИС след подаване на $OE=L$;

t_{HZOE} – време за влизане на изх.буфер във ВИС след подаване на $OE=H$.

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

Времедиаграми на четене/запис на SRAM от избрания тип

- запис в паметта

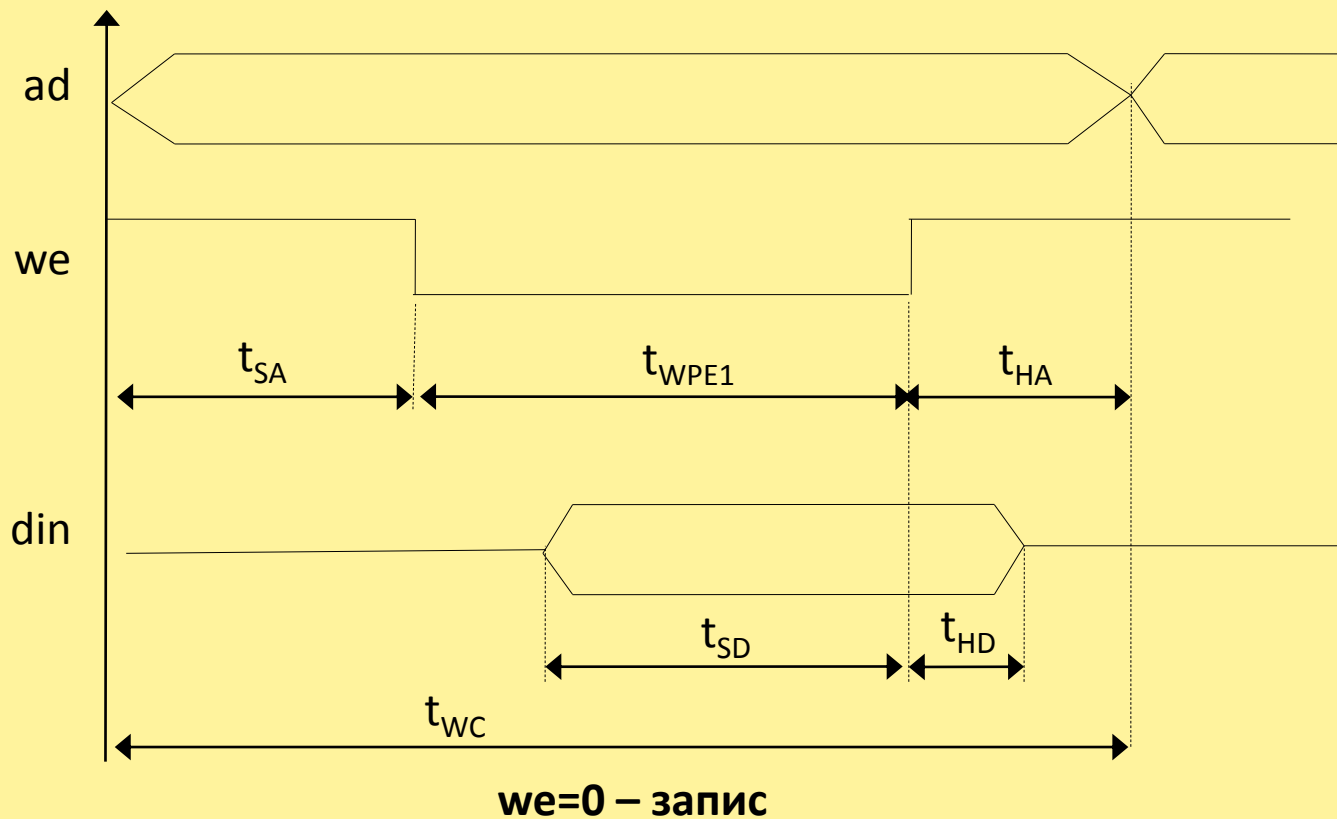

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

▪ Времеви параметри (тайминг) – ЗАПИС

t_{WC} – мин.време м/у две операции запис;

t_{SA} – мин.време за задържане на адреса преди подаване на WE;

t_{HA} – мин.време за задържане на адреса след подаване на WE;


t_{PE1} – мин.продължителност на WE;

t_{SD} – мин.време за задържане на данните преди WE;

t_{HD} – мин.време за задържане на данните след WE.

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта

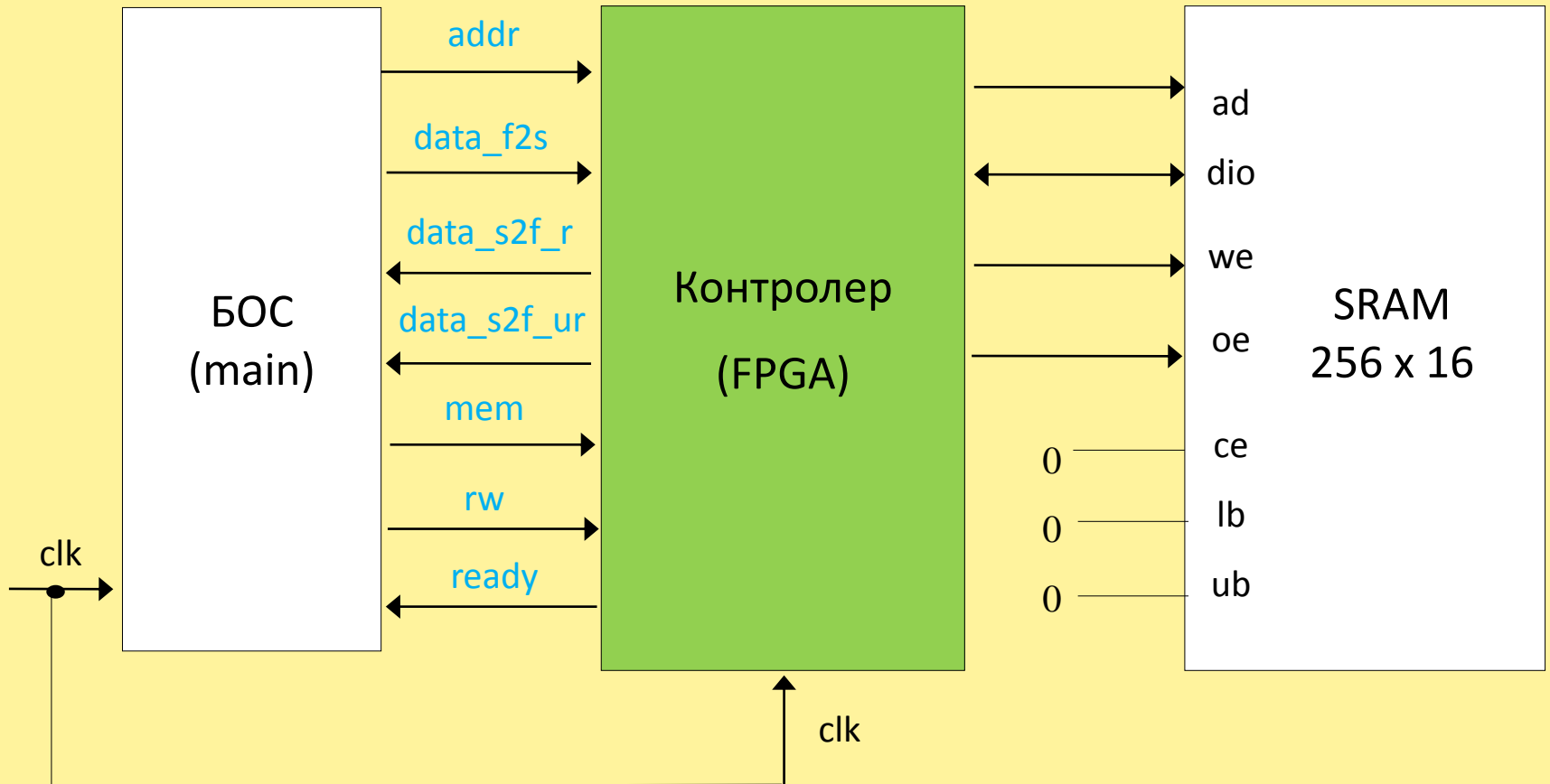Обмен на данните между БОС, контролера и SRAM - сигнали



Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

○ Управляващи сигнали мвжду БОС (main system) и FPGA (f)

addr – 18-битов адрес;

data_f2s – разрешава запис на 16-битови данни в SRAM;

data_s2f_r – разрешава четене на 16-битови данни от SRAM
(през буферен регистър - restricted);


data_s2f_ur – разрешава четене на 16-битови данни от SRAM
(директно, без буферен регистър - unrestricted);

mem – за извършване на операциите mem='1';

rw – определя типа операция rw='1' – четене, rw='0' - запис;


ready – готовност за приемане на нова команда от контролера.

Блокова схема на контролера

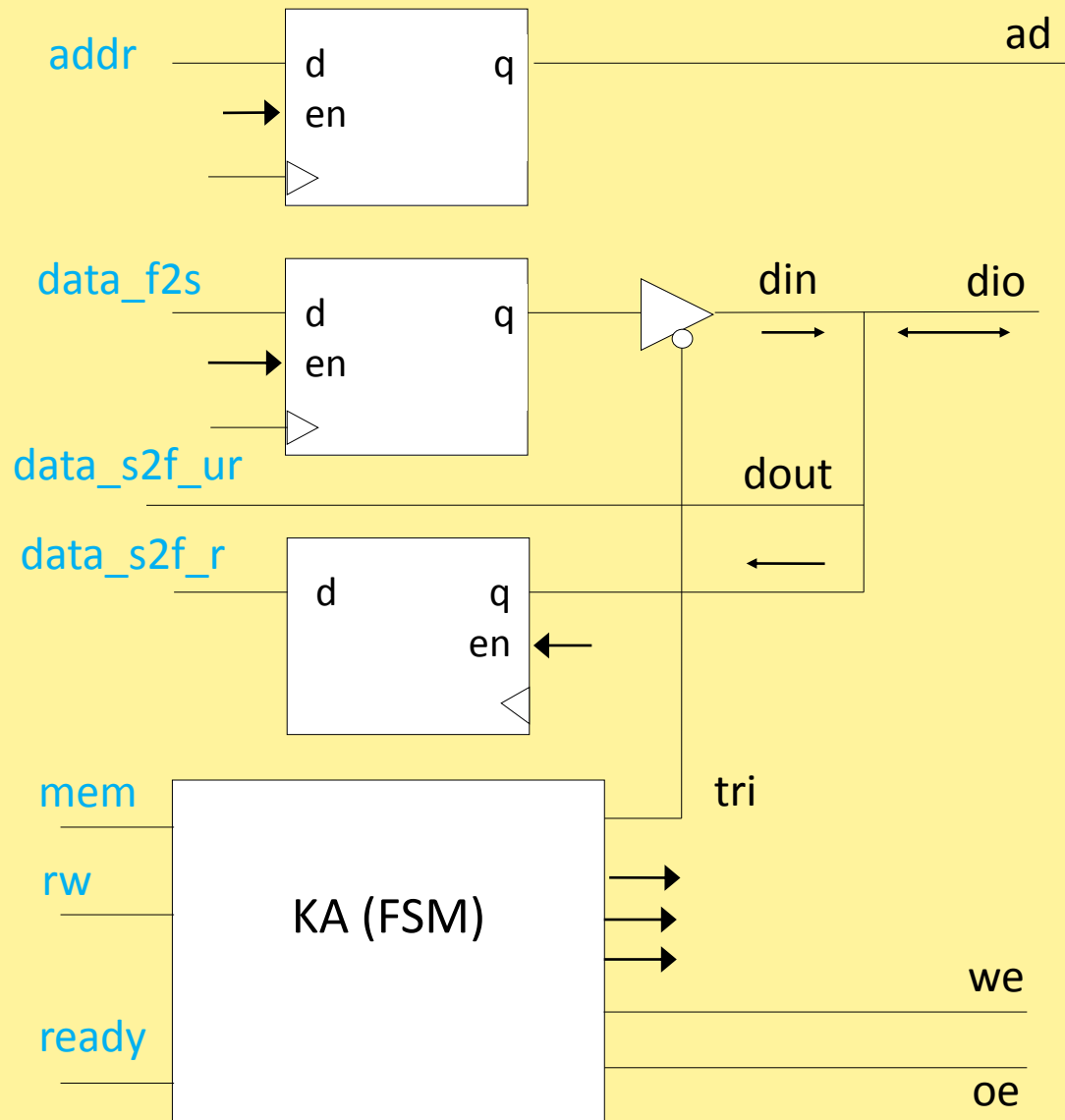

Системи с външна памет. Контролер за управление на паметта: сигнали, времедиаграми, параметри (тайминг)

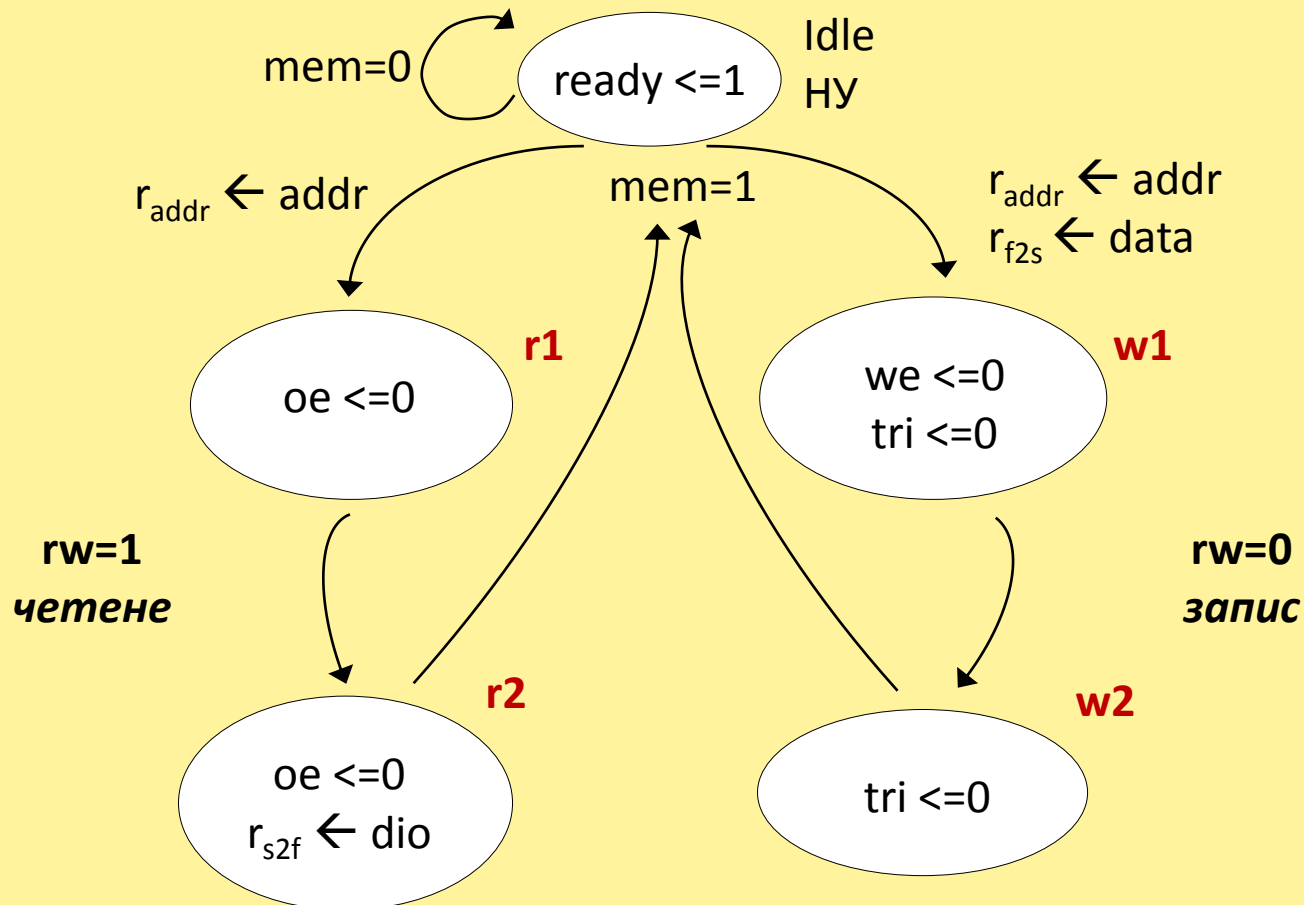Граф на КА на контролера за извършване операциите четене/запис в SRAM



Системи с външна памет. Сигнали, времедиаграми за извършване на операциите, параметри (тайминг)

Изходен код на VHDL с описание действието на контролера за работа със SRAM

```
library ieee;
use ieee.std.logic.1164.all;
entity SRAM_CTRL is
  port (
    clk, reset: in std_logic; -- от страната на БОС (system side)
    mem: in std_logic;
    rw: in std_logic;
    addr: in std_logic_vector(17 downto 0);
    data_f2s: in std_logic_vector(15 downto 0);
    ready: out std_logic;
    data_s2f_r, data_s2f_ur: out std_logic_vector(15 downto 0);
    ad: out std_logic_vector(17 downto 0); -- от страната на FPGA (chip side)
    we, oe: out std_logic;
    dio: inout std_logic_vector(15 downto 0); -- присъщи на SRAM
    ce, ub, lb: out std_logic
  );
end SRAM_CTRL;
```

Системи с външна памет. Сигнали, времедиаграми за извършване на операциите, параметри (тайминг)

Изходен код на VHDL с описание действието на контролера за работа със SRAM

```
architecture arch of SRAM_CTRL is
```

```
    type state_type is (idle,rd1,rd2,wr1,wr2); -- дефинира изброен тип за ВС на КА
    signal state_reg, state_next: state_type; -- текущо/следващо ВС
    signal data_f2s_reg, data_f2s_next: std_logic_vector(15 downto 0); --данни от БОС
    signal data_s2f_reg, data_s2f_next: std_logic_vector(15 downto 0); -- данни от SRAM
    signal addr_reg, addr_next: std_logic_vector(17 downto 0); -- адреси текущ/следващ
    signal we_buf, oe_buf, tri_buf: std_logic;
    signal we_reg, oe_reg, tri_reg: std_logic;
```

```
process (clk, reset) -- регистри state & data
```

```
begin
```

```
    if (reset='1') then -- в състояние idle /НУ/
```

```
        state_reg <= idle;
```

```
        addr_reg <= (others=>'0');
```

```
        data_f2s_reg <= (others=>'0'); -- нулиране данни
```

```
        data_s2f_reg <= (others=>'0'); -- нулиране данни
```

```
        tri_reg <= '1'; -- неактивно ниво
```

```
        we_reg <= '1'; -- неактивно ниво
```

```
        oe_reg <= '1'; -- неактивно ниво
```


Системи с външна памет. Сигнали, времедиаграми за извършване на операциите, параметри (тайминг)

Изходен код на VHDL с описание действието на контролера за работа със SRAM

```
elsif (clk'event and clk='1') then -- присвояване на регистрите при преход към следващо BC
    state_reg <= state_next;
    addr_reg <= addr_next;
    data_f2s_reg <= data_f2s_next;
    data_s2f_reg <= data_s2f_next;
    tri_reg <= tri_buf;
    we_reg <= we_buf;
    oe_reg <= oe_buf;
end if;
end process;

process (state_reg, mem, rw, dio_a, addr,
        data_f2s, data_f2s_reg, data_s2f_reg, addr_reg)
begin -- обхождане на вътрешните състояния
    addr_next <= addr_reg;
    data_f2s_next <= data_f2s_reg;
    data_s2f_next <= data_s2f_reg;
    ready <= '0';
```

Системи с външна памет. Сигнали, времедиаграми за извършване на операциите

Изходен код на VHDL с описание действието на контролера за работа със SRAM

```
case state_reg is
  when idle =>
    if mem='0' then
      state_next <= idle; -- при НУ
    else
      addr_next <= addr;
      if rw='0' then -- запис съгласно графа
        state_next <= wr1;
        data_f2s_next <= data_f2s;
      else -- четене съгласно графа
        state_next <= rd1;
      end if;
    end if;
  end if;
  ready <= '1';
  when wr1 => state_next <= wr2;
  when wr2 => state_next <= idle;
  when rd1 => state_next <= rd2;
  when rd2 => state_next <= idle;
end case;
end process;
```

Системи с външна памет. Сигнали, времедиаграми за извършване на операциите

Изходен код на VHDL с описание действието на контролера за работа със SRAM

```
process (state_next) -- описание на изходните състояния
begin
    tri_buf <= '1'; -- в idle /НУ/
    we_buf <= '1';
    oe_buf <= '1';
    case state_next is -- извън idle
        when idle =>
        when wr1 => tri_buf <= '0';
                    we_buf <= '0';
        when wr2 => tri_buf <= '0';
        when rd1 => oe_buf <= '0';
        when rd2 => oe_buf <= '0';
    end case;
end process;
```


Системи с външна памет. Сигнали, времедиаграми за извършване на операциите

Изходен код на VHDL с описание действието на контролера за работа със SRAM

```
data_s2f_r <= data_s2f_reg;  -- данни към БОС
data_s2f_u <= dio;
we <= we_reg;  -- данни към SRAM
oe <= oe_reg;
ad <= addr_reg;
ce <= '0';  -- I/O сигнали за SRAM чипа
ub <= '0';
lb <= '0';
dio <= data_f2s_reg when tri_reg='0' else (others =>'Z');  -- при запис
end arch;
```

Синтез на брояч с програмируем модул на броене

- 6-битова разрядност;
 - задаване модула на броене;
 - възможност за въвеждане на тактовия сигнал ръчно или от вградения тактов генератор (100MHz);
 - реверсивен брояч (режим на сумиране или изваждане).
- >> делене на честотата от вградения ТГ;
- >> вектори на изходите и на максималния модул на броене;
- >> отделни входове за избор на сорса на тактовия сигнал (ръчно/автом.);
- >> вход за избор режима на броене.

 

Синтез на брояч с програмируем модул на броене Входно-изходни (портови) връзки/променливи

```
entity code is
port(
  CLK: in STD_LOGIC; -- hand-driven clock pulses
  DIR: in STD_LOGIC; -- '1' subtraction, '0' accumulation
  PROGRAM: in STD_LOGIC; -- when '1' accepts the max.count from PROGRAM exept for MAX(5:0)=0
  AUTOCLOCK: in STD_LOGIC; -- accepts generator pulses (100MHz source)
  AUTO: in STD_LOGIC; -- on-board generator '1' or hand-driven '0'
  CLR: in STD_LOGIC; -- high level asynchronous reset
  MAX:in STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0); --input for maximum count
  Q: inout STD_LOGIC_VECTOR (5 downto 0):="ZZZZZZ" -- current counter value
);
end code;
```

Синтез на брояч с програмируем модул на броене: архитектура

```
architecture Behavioral of code is
    signal tmp:std_logic_vector(5 downto 0):="000000";
    signal MAXtmp:std_logic_vector(5 downto 0):="000001";
    signal clock:std_logic:='0';

begin

-- 100MHz to 1Hz when AUTO='1'
process (CLK,AUTOCLOCK,CLR,AUTO)
    constant modulus: integer:=100000000;
    variable count: natural range 0 to modulus-1:=0;

begin

if CLR='0' then
    count:=0;
    clock <='0';
elsif AUTO='1' then

    if (AUTOCLOCK'event and AUTOCLOCK='1') then
        if count=modulus-1 then
            count:=0;
            clock<='1';
        else
            count:=count+1;
            clock<='0';
        end if;
    end if;
end if;
```

Синтез на брояч с програмируем модул на броене: архитектура

```
else
    clock <=CLK;
end if;

end process;

process (clock,CLR,AUTO,PROGRAM)
    constant delay_time:integer:=3;
    variable delay: natural range 0 to delay_time:=0;
begin

if (PROGRAM'event and PROGRAM='1') then -- protects the counter in case of modulus=0
    if MAX>"000000" then
        MAXtmp<=MAX;
    end if;
end if;

if CLR='1' then
    tmp<="000000";
elsif clock='1' and clock'event then
```


Синтез на брояч с програмируем модул на броене: архитектура

```
if(DIR='0') then  -- addition when DIR=0

    tmp<=tmp+1;
    if tmp>=MAXtmp-1 then

        if AUTO='1' then  -- waits when the max.modul is achieved
            DELAY:=DELAY+1;
            if DELAY>=DELAY_TIME then
                DELAY:=0;
                tmp<="000000";
            else
                tmp<=MAXtmp-1;
            end if;
        elsif AUTO='0' then
            tmp<="000000";
        end if;
    end if;
end if;
```

Синтез на брояч с програмируем модул на броене: архитектура

```
else                                -- subtraction when DIR=1

    if tmp="000000" then
        tmp<=MAXtmp-1;
    elsif tmp=MAXtmp-1 and AUTO='1' then    -- waits



        DELAY:=DELAY+1;
        if DELAY<=DELAY_TIME then
            DELAY:=0;
            tmp<=tmp-1;
        else
            tmp<=MAXtmp-1;
        end if;

    else
        tmp<=tmp-1;
    end if;

end if;
end if;
end process;
Q<=tmp;

end Behavioral;
```

 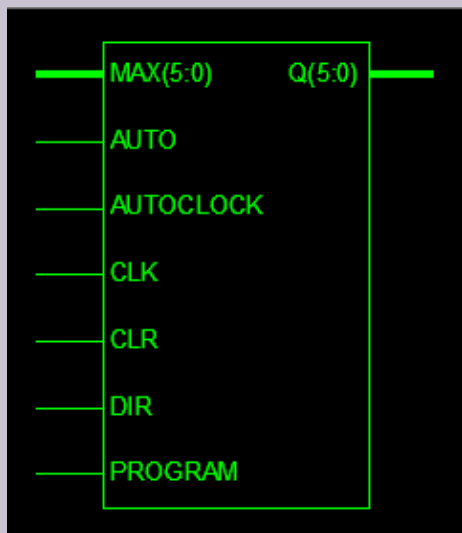Синтез на брояч с програмируем модул на броене Синтезирана RTL-структура



Синтез на брояч с програмируем модул на броене Използвани ресурси. Тайминг

```
Device utilization summary:  
-----
```

```
Selected Device : 3s100etq144-5
```

Number of Slices:	68	out of	960	7%
Number of Slice Flip Flops:	42	out of	1920	2%
Number of 4 input LUTs:	127	out of	1920	6%
Number of IOs:	18			
Number of bonded IOBs:	18	out of	108	16%
Number of GCLKs:	2	out of	24	8%

```
Timing Summary:  
-----
```

```
Speed Grade: -5
```

```
Minimum period: 6.672ns (Maximum Frequency: 149.891MHz)
```

```
Minimum input arrival time before clock: 5.987ns
```

```
Maximum output required time after clock: 4.533ns
```

Синтез на брояч с програмируем модул на броене Implementation Constrains File (.ucf) за тестване на прототипа

```
1 #PACE: Start of Constraints generated by PACE
2
3 #PACE: Start of PACE I/O Pin Assignments
4 NET "CLK" CLOCK_DEDICATED_ROUTE=FALSE ;
5 NET "AUTO" LOC = "p38" ;
6 NET "AUTOCLOCK" LOC = "p54" ;
7 NET "CLK" LOC = "p69" ;
8 NET "CLR" LOC = "p47" ;
9 NET "DIR" LOC = "p36" ;
10 NET "MAX<0>" LOC = "p29" ;
11 NET "MAX<1>" LOC = "p24" ;
12 NET "MAX<2>" LOC = "p18" ;
13 NET "MAX<3>" LOC = "p12" ;
14 NET "MAX<4>" LOC = "p10" ;
15 NET "MAX<5>" LOC = "p6" ;
16 NET "PROGRAM" LOC = "p48" ;
17 NET "Q<0>" LOC = "p15" ;
18 NET "Q<1>" LOC = "p14" ;
19 NET "Q<2>" LOC = "p8" ;
20 NET "Q<3>" LOC = "p7" ;
21 NET "Q<4>" LOC = "p5" ;
22 NET "Q<5>" LOC = "p4" ;
23
24 #PACE: Start of PACE Area Constraints
```

Синтез на брояч с програмируем модул на броене:

Резултати от симулация (ModelSim XE 6.0d симулатор на Mentor Graphics)

