

# **ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА**

## **ЛЕКЦИЯ #12**

# Развойна среда Xilinx ISE Project Navigator (Integrated Synthesis Environment) / WebPack

## Разработка и имплементация на проект с прототипна платка BASYS/BASYS2 на Digilent

The screenshot displays the Xilinx ISE Project Navigator interface. The main window shows a VHDL code editor for a file named 'top\_desc.vhd'. The code includes a metadata block, library declarations, and the definition of an entity 'top\_desc' with a behavioral architecture. A yellow callout box points to the metadata block, and a green box highlights the port declaration. A red box highlights the logic equations for the sum and carry-out signals.

**Въвеждане описанието на проекта:  
port декларации за всяко entity,  
architecture част (behavior, structural)**

```
5  -- Create Date:      15:37:47 11/21/2009
6  -- Design Name:
7  -- Module Name:     top_desc - Behavioral
8  -- Project Name:
9  -- Target Devices:
10 -- Tool versions:
11 -- Description:
12 --
13 -- Dependencies:
14 --
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.01 - File Created
17 -- Additional Comments:
18 --
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
22 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
23 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
24
25 ---- Uncomment the following library declaration if instantiating
26 ---- any Xilinx primitives in this code.
27 --library UNISIM;
28 --use UNISIM.VComponents.all;
29
30 entity top_desc is
31
32     port (
33         a1, b1, carry_in: in std_logic; -- входни битове, бит за вх.пренос
34         sum, carry_out: out std_logic -- сума, изходящ пренос
35     );
36
37 end top_desc;
38
39 architecture Behavioral of top_desc is
40 begin
41
42     sum <= (a1 xor b1) xor carry_in after 15ns; -- сума
43     carry_out <= (a1 and b1) or (a1 and carry_in) or (b1 and carry_in) after 15ns; -- изходящ пренос
44
45 end Behavioral;
46
```



Process "Synthesize" completed successfully

Ln 36 Col 7 | CAPS | NUM | SCRL | VHDL


## Развойна среда Xilinx ISE WebPack

### Разработка и имплементация на проект с протоипна платка BASYS/BASYS2 на Digilent


Архитектурно описание  
(входове/изходи)

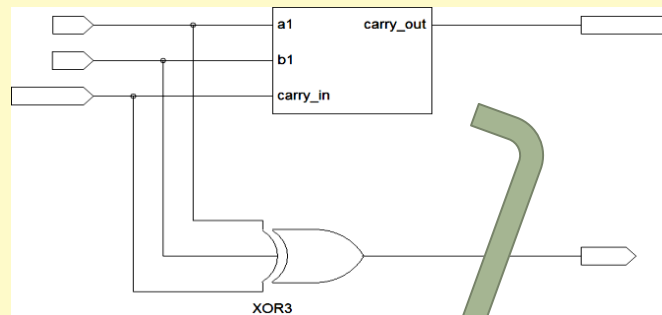 

RTL- представяне  
(Schematic)

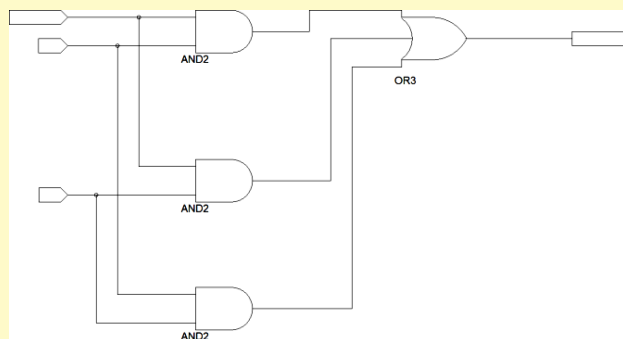

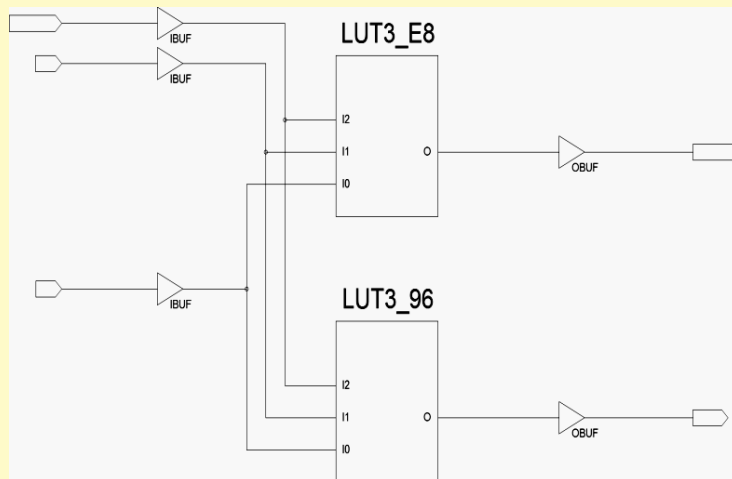Представяне на ниво  
логически елементи  
(където е възможно)



*Technology Schematic*  
(показва кои точно  
компоненти от FPGA-  
чипа са използвани)

## Развойна среда Xilinx ISE WebPack

### Разработка и имплементация на проект с прототипна платка BASYS/BASYS2 на Digilent

#### TABLE OF CONTENTS

- 1) Synthesis Options Summary
- 2) HDL Compilation
- 3) HDL Analysis
- 4) HDL Synthesis
  - 4.1) HDL Synthesis Report
- 5) Advanced HDL Synthesis
  - 5.1) Advanced HDL Synthesis Report
- 6) Low Level Synthesis
- 7) Final Report
  - 7.1) Device utilization summary
  - 7.2) TIMING REPORT

```
=====
*           Synthesis Options Summary           *
=====
```

#### ---- Source Parameters

```
Input File Name      : "top_desc.prj"
Input Format          : mixed
Ignore Synthesis Constraint File : NO
```

#### ---- Target Parameters

```
Output File Name     : "top_desc"
Output Format         : NGC
Target Device        : xc3s100e-5-tq144
```

.....

#### ---- Other Options

```
lso                  : top_desc.lso
Read Cores           : YES
cross_clock_analysis : NO
verilog2001         : YES
safe_implementation : No
Optimize Instantiated Primitives : NO
use_clock_enable     : Yes
use_sync_set         : Yes
use_sync_reset       : Yes
```

Отчет след синтеза на ЦУ:  
съдържание, част от пълния  
отчет, вкл. "Final Report"

```
=====
*           Final Report           *
=====
Final Results
RTL Top Level Output File Name : top_desc.ngr
Top Level Output File Name     : top_desc
Output Format                   : NGC
Optimization Goal               : Speed
Keep Hierarchy                  : NO

Design Statistics
# IOs                           : 5

Cell Usage :
# BELS                          : 2
# LUT3                          : 2
# IO Buffers                     : 5
# IBUF                          : 3
# OBUF                          : 2

=====
Device utilization summary:
-----
Selected Device : 3s100etq144-5

Number of Slices:          1 out of 960  0%
Number of 4 input LUTs:   2 out of 1920  0%
Number of bonded IOBs:    5 out of 108  4%

=====
TIMING REPORT
```

NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.  
FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT  
GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE.

#### Clock Information:

#### No clock signals found in this design

```
Timing Summary:
Speed Grade: -5
Minimum period: No path found
Minimum input arrival time before clock: No path found
Maximum output required time after clock: No path found
Maximum combinational path delay: 6.465ns
```

## Развойна среда Xilinx ISE WebPack

### Разработка и имплементация на проект с протоипна платка BASYS/BASYS2 на Digilent

```
=====
*                               *
Final Report
```

```
.....
Device utilization summary:
```

```
-----
Selected Device : 3s100etq144-5
```

<b>Number of Slices:</b>	<b>1 out of</b>	<b>960</b>	<b>0%</b>
<b>Number of 4 input LUTs:</b>	<b>2 out of</b>	<b>1920</b>	<b>0%</b>
<b>Number of bonded IOBs:</b>	<b>5 out of</b>	<b>108</b>	<b>4%</b>

```
=====
TIMING REPORT
```

NOTE: THESE TIMING NUMBERS ARE ONLY A SYNTHESIS ESTIMATE.  
FOR ACCURATE TIMING INFORMATION PLEASE REFER TO THE TRACE REPORT  
GENERATED AFTER PLACE-and-ROUTE.

Clock Information:

```
-----
No clock signals found in this design
```

**Timing Summary:**

```
-----
Speed Grade: -5
```

Minimum period: No path found





Minimum input arrival time before clock: No path found

Maximum output required time after clock: No path found

Maximum combinational path delay: 6.465ns

## Развойна среда Xilinx ISE WebPack
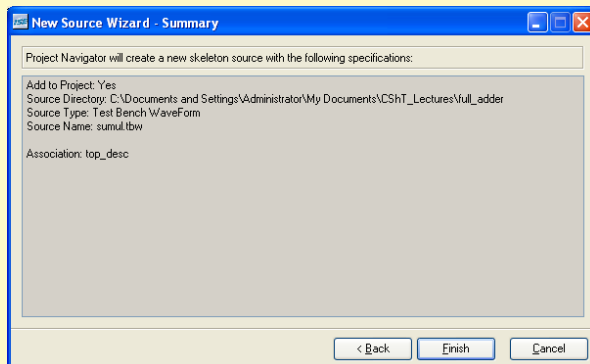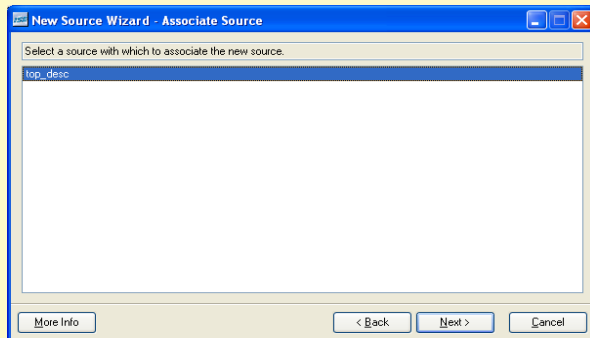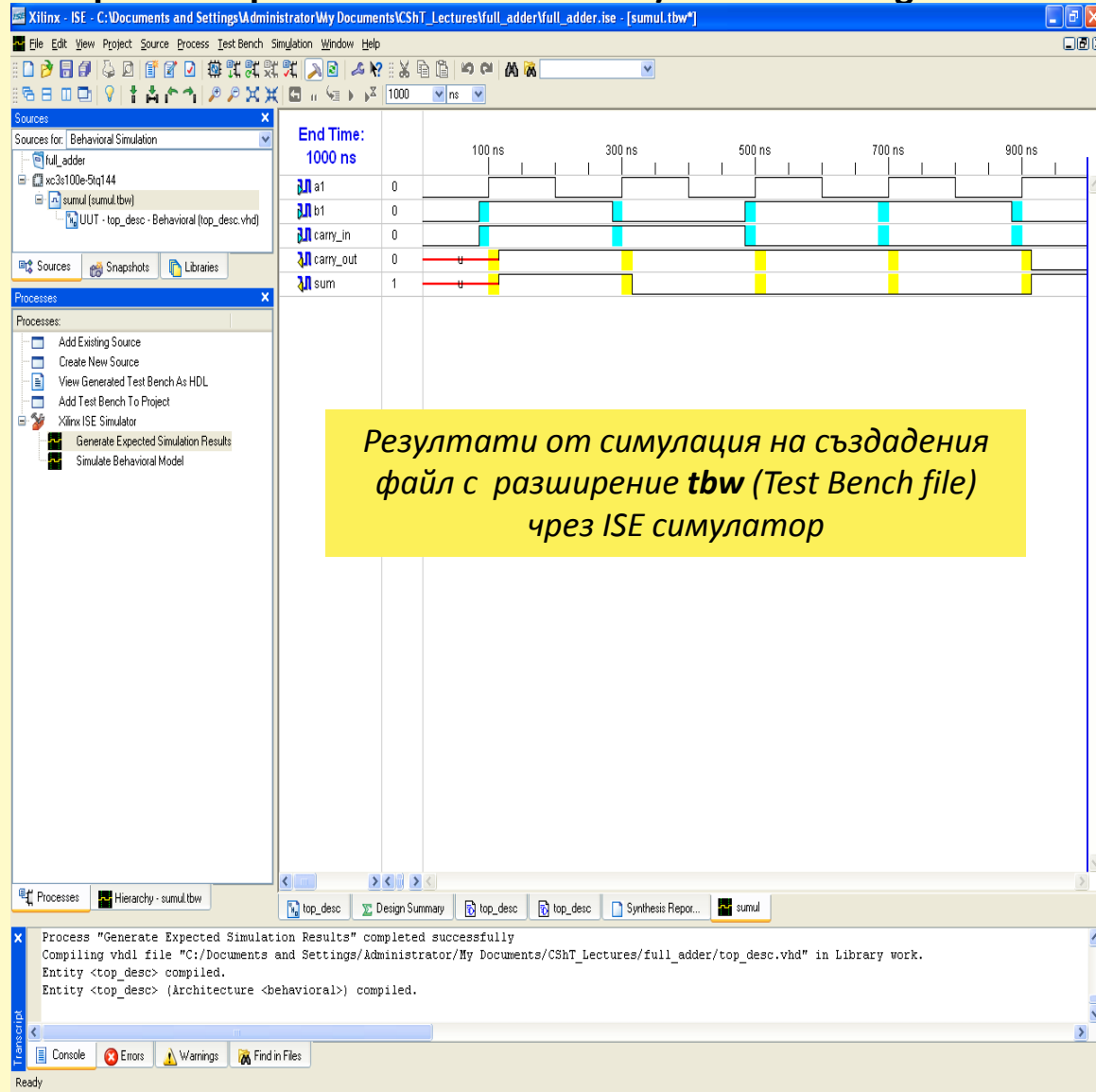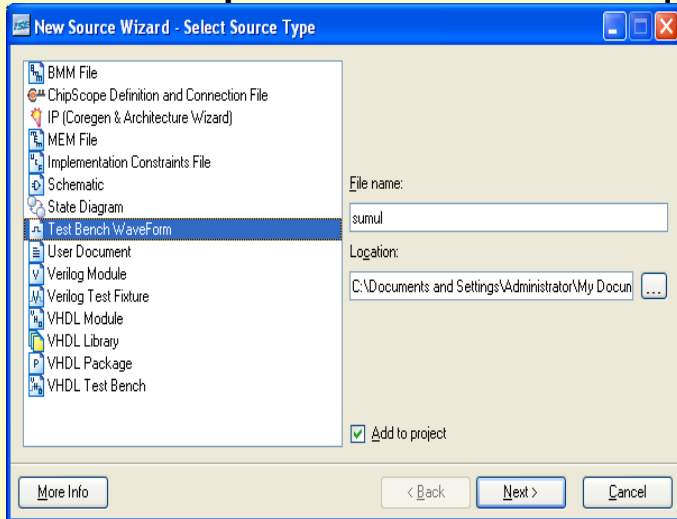
### Разработка и имплементация на проект с прототипна платка BASYS/BASYS2 на Digilent



## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Проектиране на комбинационни схеми с базови блокове. Разширяване размерността с използване на вече проектирани блокове

### Пример: ДШ (decoder) 2→4

- определяне **уравненията (състоянията) на изходите** на КС;
- **HDL описание** /особености на синтакиса, оператори/;
- **симулация**: testbench файл (tbw);
- създаване на **implementation constraints file (ucf)**;
- **прехвърляне на проекта** върху FPGA чипа;
- **тестване** на прототипа.

А) използване на изградения модул ДШ 2→4 за създаване на ДШ 3→8;  
симулация, прототипизация.

Б) използване на изградения модул ДШ 2→4 за създаване на ДШ 4→16;  
симулация, прототипизация.

Особености на синтеза:

- използва само логически и аритметични операции за HDL описанието;
- използва базови структури (модули ): суматори, компаратори, умножители, мултиплексори (това са всъщност основните FPGA градивни структури – т.е. прави се проектиране на регистрово ниво - RTL design)

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Проектиране на комбинационни схеми с базови блокове. Разширяване размерността с използване на вече проектирани блокове

- Оператори за сравнение:
  - a = b      равно
  - a /= b     неравно
  - a < b      по-малко
  - a > b      по-голямо
  - a >= b    по-голямо или равно
  - a <= b    по-малко или равно

Сравняват операнди от един и същ тип и връщат резултат от булев тип (boolean)

### □ Аритметични операции:

- ❖ типове данни (операнди) – `integer`, `natural`  
`signed`, `unsigned` (масив от `std_logic` елементи, в пакета `ieee.numeric_std.all`)
- ❖ пакет (package) от библиотеката `ieee`: `ieee.numeric_std.all`

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

a + b	събиране
a - b	изваждане
a * b	умножение (по-особена, в FPGA има отделни умножители, в Spartan3E 18x18 умножение, предварително заложен, ограничен брой).



## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Проектиране на комбинационни схеми с базови блокове. Разширяване размерността с използване на вече проектирани блокове

В пакета `std_logic_1164`

<code>a ** b</code>	повдигане в степен
<code>a * b</code>	умножение
<code>a / b</code>	деление
<code>a + b</code>	събиране
<code>a - b</code>	изваждане

### ❑ Преобразуване на типа

Типовете `std_logic_vector`, `signed`, `unsigned` – РАЗЛИЧНИ, независимо че представляват съвкупност от елементи от тип `std_logic` !!! Преобразуване на типа на сигналите (**conversion function / type casting**):

<u>Тип на сигнала a</u>	<u>Преобразуване в тип</u>	<u>Функция (conversion function)</u>
<code>unsigned, signed</code>	<code>std_logic_vector</code>	<code>std_logic_vector(a)</code>
<code>signed, std_logic_vector</code>	<code>unsigned</code>	<code>unsigned(a)</code>
<code>unsigned, std_logic_vector</code>	<code>signed</code>	<code>signed(a)</code>
<code>unsigned, signed</code>	<code>integer</code>	<code>to_integer(a)</code>
<code>natural</code>	<code>unsigned</code>	<code>to_unsigned(a, size)</code>
<code>integer</code>	<code>signed</code>	<code>to_signed(a, size)</code>

`std_logic_vector` НЕ МОЖЕ да се преобразува директно в тип `integer`

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

Примери за преобразуване на типа:

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
....
signal in_s1, in_s2, in_s3: std_logic_vector(3 downto 0);
signal in_u1, in_u2, in_u3: unsigned(3 downto 0);
....
in_s3 <= 8      -- неправилно
in_s2 <= in_u3 -- неправилно
in_u1 <= unsigned(in_s1) -- правилно
in_u2 <= unsigned(5,4)   -- правилно

in_u3 <= in_u1 + in_u2   -- правилно, от един и същ тип
```

Други (не ieee) аритметични пакети:

`std_logic_arith` (подобно на `std_numeric`),

`std_logic_unsigned`, `std_logic_signed` : въвеждат работа върху данни тип `std_logic_vector` ( предефинирани, без конверсия).

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

### ❑ Concatenation оператор & :

```
signal a1: std_logic;
```

```
signal a4: std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
signal a8, b8, c8: std_logic_vector(7 downto 0)
```

...

```
b8 <= a4 & a4;
```

```
c8 <= a4 & '00' & a1 & a1;
```


### ❑ Дефиниране на ВИС (High Impedance, Z-state):

- реализация: чрез от буфер с ВИС

VHDL описание:

```
OUT1 <= IN1 when OE='0' else 'Z'; -- повторител с ВИС разрешен с OE=L
```

 - физически буфери – само в I/O блоковете и асоциирани с изводите на чипа



OE	OUT1
1	Z (H.I.)
0	IN1

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

### □ Оператор за условно присвояване стойност на сигнал:


```
<име на сигнал>   <= <аритм.израз_1> when <булев израз_1> else  
                   <аритм.израз_2> when <булев израз_2> else  
                   . . . .  
                   <аритм.израз_n> ;
```

Пример: calc\_ex <= a1 + b1 + e1 when m>n else  
          c1          when m<n else  
          d1; -- за неописаните условия т.е. при m=n

! Трасиране на път : реализация чрез MUX  $2 \rightarrow 1$  (един или няколко).

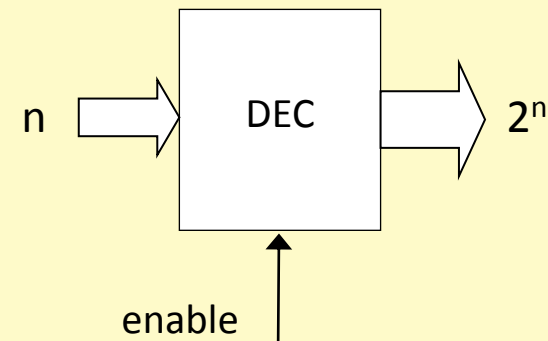Пример: ДШ  $2 \rightarrow 4$ . Структура, I/O променливи, VHDL код (архитектура чрез условен оператор).

```
library ieee  
use ieee.std_logic_1164.all  
entity dec_2_to_4 is  
  port (  
    a: in std_logic_vector(1 downto 0);  
    y: out std_logic_vector(3 downto 0);  
    en: in std_logic_vector  
      );  
end dec_2_to_4 ;
```



## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

Пример: ДШ 2→4 (продължение)

```
architecture cond_dist of dec_2_to_4 is
```

```
begin
```

```
    y <=  "0000" when (en='0') else -- липсва разрешение /ДШ разрешен при en=1/  
         "0001" when (a='00') else  
         "0010" when (a='01') else  
         "0100" when (a='10') else  
         "1000";
```

```
end cond_dist;
```

□ Пренасочване със “селекторен” оператор:

```
with <селектор> select
```

```
    <име на сигнал> <= <аритм.израз_1> when <селектор_1> ,  
                    <аритм.израз_2> when <селектор_2> ,  
                    . . . .  
                    <аритм.израз_n> when others;
```

Пример: signal sel\_key: std\_logic\_vector(1 downto 0);

...

```
with sel_key select
```

```
    res <= a1+b1 when "00",  
          a1-b1 when "01",  
          c1    when others; -- т.е. При "10" и "11"
```

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове

### комбинационни структури

Пример: ДШ 2 → 4. VHDL код (архитектура чрез селекторен оператор)

```
architecture selec_dist of dec_2_to_4 is
  signal sel_k: std_logic_vector(2 downto 0);
  begin
    sel_k <= en & a; -- обединяване на en и входният вектор a
    with sel_k select
      y <= "0000" when "000"|"001"|"010"|"011", -- при липса на разрешение
          "0001" when "100",
          "0010" when "101",
          "0100" when "110",
          "1000" when others; -- т.е. само при "111"
  end selec_dist;
```

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

#### ❑ Описание чрез процес (process):

! Съвкупност от операции, изпълнявани съвместно в тялото на отделна конструкция: "процес". Съответства най-добре на модела на функциониране на ЦС (най-често тактувани структури, но описва и асинхронни блокове).

Синтаксис:

**process** (*sensitivity list*) -- списък от променливи към които процесът е  
-- "чувствителен" /включва една или повече пром./

**begin**

...

*последователностни оператори*

...

**end process;**

Последователностни оператори: *сигнал* <= *стойност на израз*

Пример: **process** (e1, e2)

**begin**

e3 <= e1 or e2;

e4 <= e1 and e2;

e4 <= e1 or e2; -- допустимо става e4=e1 or e2 игнорира предходното присвояване

**end process;**

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

#### □ Условни оператори: **if** , **case**

- Оператор **if ...elsif...else... end if** ( **if... else...endif**)

Пълен синтаксис:

(при множествена проверка)

```
if <булев израз_1> then  
    последователности оператори ;  
elsif <булев израз_2> then  
    последователности оператори ;  
elsif <булев израз_3> then  
    последователности оператори ;  
    ...  
else  
    последователности оператори ;  
end if;
```

Опростен синтаксис:

(при само 1 проверка)

```
if <булев израз> then  
    последователности оператори ;  
else  
    последователности оператори ;  
end if;
```



## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

- Пример с условен оператор **if**

```
process (a1, b1, c1,d1,e1,m,n)
begin
  if m>n then
    calc_ex <= a1 + b1 + e1
  elsif m<n then
    calc_ex <= c1;
  else
    calc_ex <= d1;
  end if;
end process;
```



```
calc_ex <= a1 + b1 + e1 when m>n else
           c1           when m<n else
           d1;         -- при m=n
```

- ❖ ДШ 2→4 описан с оператор **if**

```
architecture if_arch of dec_2_to_4 is
begin
  process (en, a)
    if (en='0') then y <= "0000"; -- забрана при en=0
    elsif (a='00') then y <= "0001";
    elsif (a='01') then y <= "0010";
    elsif (a='10') then y <= "0100";
    else y <= "1000";
  end if;
end process;
end if_arch;
```

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

### ▪ Оператор case

Синтаксис:     **case** <селектор> **is**  
                  **when** <селектор\_1> =>  
                            *последователности оператори ;*  
                  **when** <селектор\_2> =>  
                            *последователности оператори ;*  
                  ...  
                  **when others** =>  
                            *последователности оператори ;*  
                  **end case;**

Пример:

```
process (a1, b1, sel_key)
begin
  case sel_key is
    when "00" =>
      res <= a1+b1;
    when "01" =>
      res <=a1-b1;
    when others =>
      res <=c1;
  end case;
end process;
```



```
with sel_key select
  res <= a1+b1 when "00",
  a1-b1 when "01",
  c1 when others;
```

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

#### □ Константи във VHDL

- използване: при еднотипен дизайн с променящи се параметри;
- предимства: читаем код, лесна вариативност;
- деклариране – в **architecture** тялото.

Синтаксис:

**constant** *име на константа*: *тип := стойност* ;

Примери:

```
constant M_AN: integer:= 128;
```

```
constant D_BIT: integer:= 8;
```

```
constant D_RANGE: integer:= 2**D_BIT-1;    -- произчислява D_RANGE=255  
                                           -- при D_BIT вече дефинирано
```

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове

### комбинационни структури

#### □ Константи във VHDL

Приложение (пример):

```
library ieee;
```

```
use ieee.std.logic_1164.all;
```

```
use ieee.numeric_std.all;
```

```
entity adder_carry_out is
```

```
  port (
```

```
    in1, in2: in std_logic_vector (3 downto 0);
```

```
    cout: out std_logic;
```

```
    sum: out std_logic_vector (3 downto 0);
```

```
  );
```

```
end adder_carry_out;
```

-- входни операнди с

-- размерност 4

-- изходящ пренос

-- сума размерност 4 без

-- пренос

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове комбинационни структури

### □ Константи във VHDL

Приложение (пример, продължение):

```
architecture const_use of adder_carry_out is
```

```
    constant N: integer:= 4;
```

```
    signal in1_ext, in2_ext, sum_ext: unsigned (N downto 0); -- размерност 5 бита
```

```
begin
```

```
    in1_ext <=unsigned ('0' & in1); -- разширяване с 1 бит до 5 бита
```

```
    in2_ext <= unsigned ('0' & in2); -- разширяване с 1 бит до 5 бита
```

```
    sum_ext <= in1_ext + in2_ext; -- междинна сума
```

```
    sum <= std_logic_vector (sum_ext (N-1 downto 0)); -- крайна сума без  
-- последния бит
```

```
    cout <= sum_ext(N); -- изходящ пренос е MSB бита
```

```
end const_use;
```

## VHDL – особености на езика. Типове, оператори, конструкции

### Проектиране на логическо ниво (Gate-level). Базови блокове

### комбинационни структури

#### □ Конструкция **Generic**

- приложение: алтернатива на **constant**
- задаване: в **entity** декларативното тяло, преди **port**.

Синтаксис: **entity** *име\_на\_entity* **is**  
    **generic** (  
        *име\_на\_generic* : *тип* := *стойност* ;  
        ...  
        *име\_на\_generic* : *тип* := *стойност* ;  
    );  
**port** (  
    ...  
);  
**end** *име\_на\_entity* ;