

ЦИФРОВА СХЕМОТЕХНИКА

ЛЕКЦИЯ #13

Конструкция process – синтаксис, разновидности (обобщение)

- Пример: Описание на архитектура с помощта на **process** на ЛЕ ИЛИ с два типа *sensitivity list* – **implicit** или **explicit**:

```
signal X,Y,Z: bit;
OR: process (X,Y)    -- чрез sensitivity list тип implicit /OR-етикет/
begin
    if X='1' then Z <='1';
        elsif Y='1' then Z<='1';
        else Z <='0';
        end if;
end process;
```

```
signal X,Y,Z: bit;    -- чрез sensitivity list тип explicit
OR: process
begin
    if X='1' then Z <='1';
        elsif Y='1' then Z<='1';
        else Z <='0';
        end if;
        wait on X,Y; -- оператор wait on списък от променливи
end process;        -- въвежда "explicit" sensitivity list
```

Алтернативно въвеждане на архитектурно описание чрез конструкцията **block**: синтаксис, особености

■ Общ синтаксис:


```
Block_label: block <guard израз>  -- дефинираните в блока променливи са само  
<generic>                          -- локално "видими"  
    <port>  
    <декларативна част на блока>  
    begin  
        <операторна част на блока>  
    end block Block_label;
```

➤ Пример: D-тригер с асинхронно нулиране:

```
entity D_Latch is  
port (clk, clr, d: in bit; Q, Q_not: out bit);  
architecture GUARDED_BLOCK of D_Latch is  -- архитектура с използване на block  
begin  
    d_block: block (clk='1' or clr='1')  
        signal S: bit;                                -- guard: допълнителен сигнал от тип Boolean  
        begin  
            S <= guarded '0' when clr='1' else D;    -- оператора(ите) след guarded се  
            Q <= S after 10ns;                        -- изпълняват САМО ако стойността  
            Q_not <= not(S) after 10ns;              -- на guard е true  
        end block d_block;  
end GUARDED_BLOCK;
```

Процес на проектиране на последователности схеми /синхронни структури/ с FPGA. Описание на базови синхронни структури с VHDL. Особенности, примери

- Структура на Последователностна Схема, ПС (*Sequential Circuit*): изходно състояние – функция на вътрешното състояние (*internal state* → Елементи Памет, ЕП, тригери – D FF) и стойностите на входните сигнали;
 - Синхронни (тактувани) схеми → методология за проектиране на синхронни структури (*synchronous design methodology*);
 - Общ тактов сигнал към всички ЕП (тригери) – цялата система се контролира/тактува от общ тактов (CLK) сигнал .
- Максимална тактова честота (мин.период) : $T_{CLK} = 1/F_{MAX} = T_{ЗАК_КC1} + T_{ЗАК_CLK-Q} + T_{SETUP}$

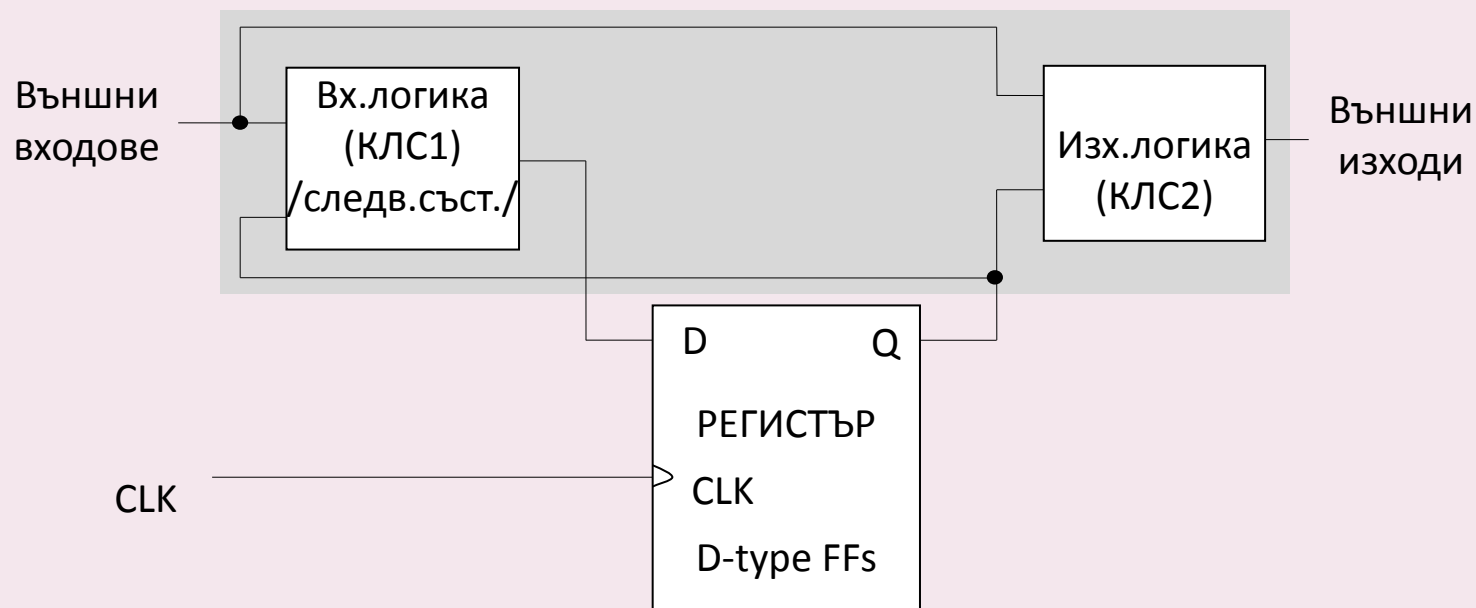

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA

Тригерни структури и регистри – VHDL описание

- **D FF (D-type Flip-Flop):** VHDL код на синхронен по фронт D-тригер, въвеждане на асинхронен Reset, синхронен Enable

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity D_FF is  
  port (  
    rst: in std_logic;  
    clk: in std_logic;  
    d: in std_logic;  
    q: out std_logic  
  );  
end D_FF;
```

```
architecture behav of D_FF is  
begin  
  process (clk)  
  begin  
    if (clk'event and clk='1') then  
      q <= d;  
    end if;  
  end process;  
end behav;
```

```
architecture behav_rst of D_FF is  
begin  
  process (clk, rst)  
  begin  
    if rst = '1' then q <= '0';  
    elsif (clk'event and clk='1') then  
      q <= d;  
    end if;  
  end process;  
end behav_rst;
```

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA Тригерни структури и регистри – VHDL описание

- **D FF (D-type Flip-Flop)**: VHDL код на синхронен по фронт D-тригер, въвеждане на асинхронен Reset, синхронен Enable (по ниво)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity D_FF is  
  port (  
    rst: in std_logic;  
    en: in std_logic;  
    clk: in std_logic;  
    d: in std_logic;  
    q: out std_logic  
  );  
end D_FF;
```

```
architecture behav_rst of D_FF is  
begin  
  process (clk, rst)  
  begin  
    if rst = '1' then q <= '0';  
    elsif (clk'event and clk='1') then  
      q <= d;  
    end if;  
  end process;  
end behav_rst;
```


```
architecture behav_rst_en of D_FF is  
begin  
  process (clk, rst, en)  
  begin  
    if rst = '1' then q <= '0';  
    elsif (clk'event and clk='1') then  
      if en = '1' then q <= d;  
      end if;  
    end if;  
  end process;  
end behav_rst_en;
```

Enable - за съгласуване и запазване на общата синхронизация между относително по-бърза и по-бавна подсистеми!

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA Тригерни структури, регистри, броячи – VHDL описание

- **Регистър** – аналогично на описанието на тригер, но входни/изходни променливи са от ВЕКТОРЕН тип.
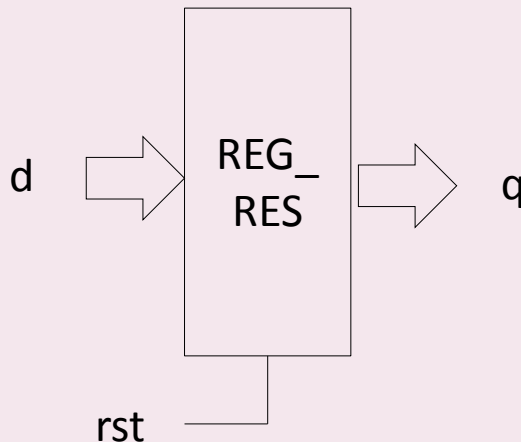
```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity REG_RES is  
  port (  
    clk, rst: in std_logic;  
    d: in std_logic_vector (15 downto 0);  
    q: out std_logic_vector (15 downto 0);  
  );  
end REG_RES;
```




```
architecture behav of REG_RES is  
begin  
  process (clk, rst)  
  begin  
    if rst = '1' then  
      q <= (others => '0'); -- вместо "00..0"  
    elsif (clk'event and clk='1') then  
      q <= d;  
    end if;  
  end process;  
end behav;
```

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA Тригерни структури, регистри, броячи – VHDL описание

- **Съвкупност от регистри (Register file)** – масив от регистри с размерност 2^W (дуги, регистри) x B (брой битове, дължина на регистъра)

! За реализация на бързо временно съхранение на голям обем данни.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity REG_FILE is
  generic (
    W: integer:=4; -- брой адресни битове
    B: integer:=15 -- брой битове в регистъра /дължина/
  )
  port (
    clk, rst: in std_logic;
    wr_en: in std_logic; -- разрешение за запис
    w_addr, r_addr: in std_logic_vector (W-1 downto 0); -- адреси за запис и за четене
    w_data: in std_logic_vector (B-1 downto 0); -- за запис
    r_data: out std_logic_vector (B-1 downto 0) -- за четене
  );
end REG_FILE;
```

 

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA Тригерни структури и регистри – VHDL описание

- **Съвкупност от регистри (Register file)** – масив от регистри с размерност 2^W (думи, регистри) x B (брой битове, дължина на регистъра)

architecture behav **of** REG_FILE **is**

type reg_type_file **is** array (2**W-1 **downto** 0) **of** std_logic_vector(B-1 **downto** 0); -- спец. тип

signal array_reg: reg_type_file -- дефинира сигнал от тип масив от регистри

begin

process (clk, rst)

begin

if rst='0' **then**

array_reg <= (others => (others => '0')) -- нулиране

elsif (clk'event **and** clk='1') **then**

if wr_en='1' **then** -- разрешение за запис

array_reg (to_integer(unsigned(w_addr))) <= w_data; -- запис на данните

end if;

end if;

end process;

r_data <= array_reg (to_integer (unsigned(r_addr))) -- четене на вече записаните данни

end behav;

Процес на проектиране на последователни структури с FPGA Тригерни структури, регистри, броячи – VHDL описание

- Описание на БРОЯЧ в непрекъснат режим на броене (т.нар. “free-running counter”)

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity COUNTER_FREE is
    generic (N:integer:= 10); -- дефиниране разрядност на брояча
    port (
        clk, rst: in std_logic;
        max_count: out std_logic; -- маркер за дост.макс.коефициент
        q: out std_logic_vector (N-1 downto 0)
    );
```

```
end COUNTER_FREE;
```

```
architecture behav of COUNTER_FREE is
    signal reg_curr: unsigned(N-1 downto 0);
    signal reg_next: unsigned (N-1 downto 0);
```

```
begin
```

```
    process (clk,rst)
```

```
        if rst='0' then r_curr <= (others =>'0'); -- нулиране
```

```
        elsif (clk'event and clk='1') then r_next <= r_curr; -- следващо състояние равно на текущото
```

```
        endif;
```


```
    end process;
```

```
    r_next <= r_curr+1; -- увеличаване с единица следващо състояние
```

```
    q <= std_logic_vector(r_curr); -- стойност на изходния вектор
```

```
    max_count <= '1' when r_curr=(2**N-1) else '0'; -- достигнат максимум
```


```
end behav;
```

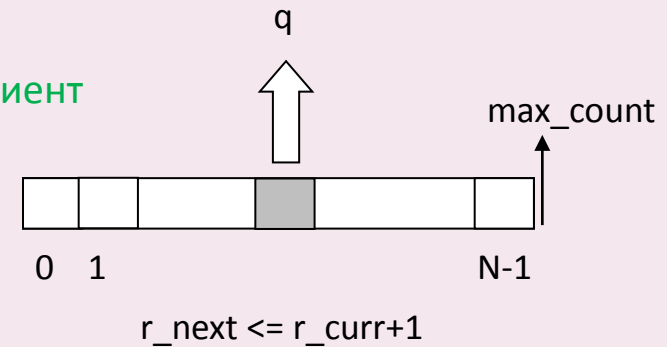

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA Йерархично описание на проекти в среда Xilinx ISE WebPack

○ Пример: ДШ $3 \rightarrow 8$ изграден с блокове ДШ $2 \rightarrow 4$.

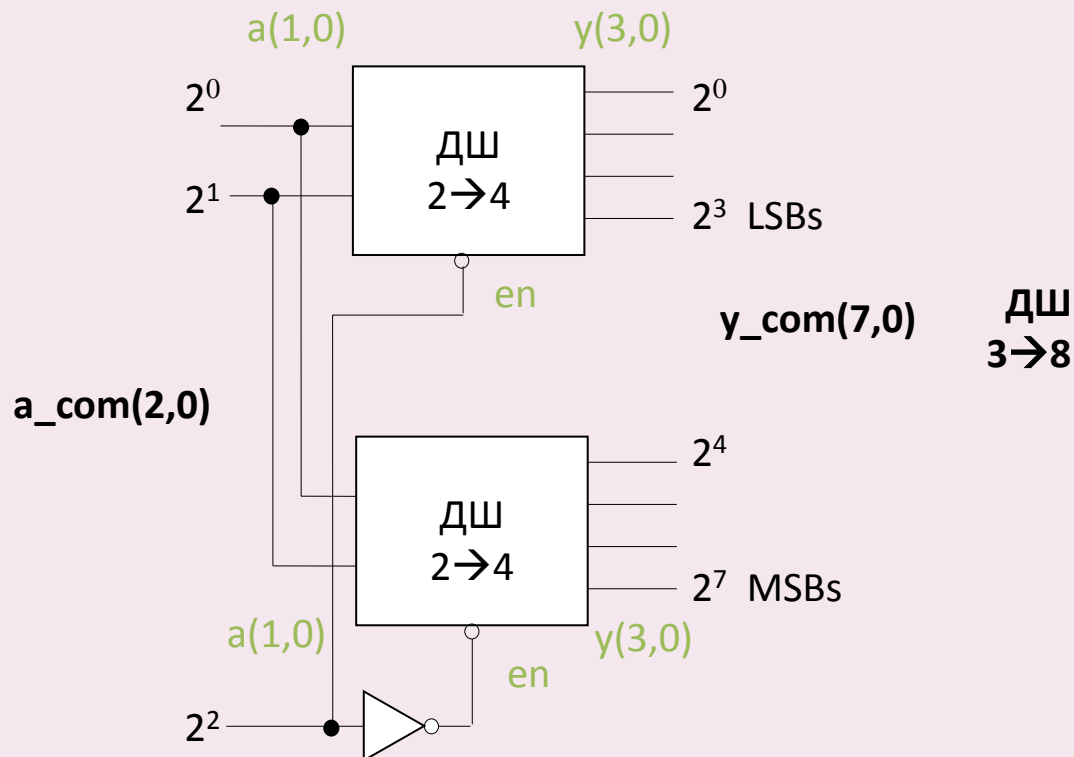- изграждане на проекта (йерархия, особености на средата);
- изходен код на модулите на ниско ниво (ДШ $2 \rightarrow 4$);
- port map съответствие на входове/изходи.



Процес на проектиране на последователни структури с FPGA

Йерархично описание на проекти в среда Xilinx ISE WebPack (ДШ 3→8 от блокове ДШ 2→4)

The screenshot displays the Xilinx ISE WebPack interface. The main window shows a project named "Decoder_3_8_complex" with a source file "dec_2_to_4.vhd". The "Sources" panel on the left shows a hierarchical tree of sources for "Synthesis/Implementation":

- dec_top - Behavioral (dec_top.vhd)
- dec_1 - dec_2_to_4 - Behavioral (dec_2_to_4.vhd)
- dec_2 - dec_2_to_4 - Behavioral (dec_2_to_4.vhd)
- constraints.ucf (constraints.ucf)

The "Processes" panel on the left shows options like "Add Existing Source", "Create New Source", "Design Utilities", and "Check Syntax". The main editor displays the VHDL code for the "dec_2_to_4" entity:

```
8  -- Project Name:
9  -- Target Devices:
10 -- Tool version:
11 -- Description:
12
13 -- Dependencies:
14
15 -- Revision:
16 -- Revision 0.0
17 -- Additional Comments:
18
19 -----
20 library IEEE;
21 use IEEE.STD_LOGIC_1164 all;
22 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
24
25 -----
26 -- Uncomment the following two lines to enable generation
27 --library UNISIM;
28 --use UNISIM.VComponents;
29
30 entity dec_2_to_4 is
31     port (
32         a: in std_logic_vector(1 downto 0);
33         y: out std_logic_vector(3 downto 0);
34         en: in std_logic
35     );
36 end dec_2_to_4;
37
38 architecture Behavioral of dec_2_to_4 is
39 begin
40     process (en, a)
41     begin
42         if en='1' then y <= "0000";
43         elsif a="00" then y <= "0001";
44         elsif a="01" then y <= "0010";
45         elsif a="10" then y <= "0100";
46         else y <= "1000";
47         end if;
48     end process;
49 end Behavioral;
```

A "Sources" dialog box is open, showing the same source hierarchy as the "Sources" panel. The "Processes" panel shows the "Check Syntax" process is running. The "Transcript" window at the bottom shows the following messages:

```
Started : "Launching Design Summary".
Started : "Launching ISE Text Editor to edit dec_2_to_4.vhd".
```

The status bar at the bottom indicates the current line and column: "Ln 46 Col 26". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the time "11:09".

Процес на проектиране на последователности структури с FPGA

Йерархично описание на проекти в среда Xilinx ISE WebPack (ДШ 3→8 от блокове ДШ 2→4)

```
entity dec_2_to_4 is
  port (
    a: in std_logic_vector(1 downto 0);
    y: out std_logic_vector(3 downto 0);
    en: in std_logic
  );
end dec_2_to_4;

architecture Behavioral of dec_2_to_4 is
begin
  process (en, a)
  begin
    if en='1' then y <= "0000";
    elsif a="00" then y <= "0001";
    elsif a="01" then y <= "0010";
    elsif a="10" then y <= "0100";
    else y <= "1000";
    end if;
  end process;
end Behavioral;
```

file Created
ts:-----
164.ALL;
RITH.ALL;
NSIGNED.ALL;
Following library declaration if instantiating
itives in this code.
ents.all;
ic_vector(1 downto 0);
gic_vector(3 downto 0);
ic

39 begin
40 process (en, a)
41 begin
42 if en='1' then y <= "0000";
43 elsif a="00" then y <= "0001";
44 elsif a="01" then y <= "0010";
45 elsif a="10" then y <= "0100";
46 else y <= "1000";
47 end if;
48 end process;
49 end Behavioral;

Started : "Launching Design Summary".
Started : "Launching ISE Text Editor to edit dec_2_to_4.vhd".

Ln 46 Col 26 CAPS NUM SCRL VHDL

Процес на проектиране на последователни структури с FPGA

Йерархично описание на проекти в среда Xilinx ISE WebPack (ДШ 3→8 от блокове ДШ 2→4)

The screenshot displays the Xilinx ISE WebPack interface. The main window shows a VHDL code editor with the following code:

```
entity dec_top is
port (
    a_com: in std_logic_vector (2 downto 0);
    y_com: out std_logic_vector (7 downto 0)
);
end dec_top;

architecture Behavioral of dec_top is
begin

    dec_1: entity dec_2_to_4
        port map (a=> a_com(1 downto 0), en =>a_com(2), y =>y_com(3 downto 0));
    dec_2: entity dec_2_to_4
        port map (a=> a_com(1 downto 0), en =>not(a_com(2)),y => y_com(7 downto 4));

end Behavioral;
```

The left sidebar shows the 'Sources' and 'Processes' panels. The 'Sources' panel lists the project files, including 'dec_top - Behavioral (dec_top.vhd)', 'dec_1 - dec_2_to_4 - Behavioral (dec_2_to_4.vhd)', 'dec_2 - dec_2_to_4 - Behavioral (dec_2_to_4.vhd)', and 'constraints.ucf (constraints.ucf)'. The 'Processes' panel shows the design flow, including 'Add Existing Source', 'Create New Source', 'View Design Summary', 'Design Utilities', 'User Constraints', 'Synthesize - XST', 'Implement Design', 'Translate', 'Map', 'Place & Route', 'Generate Programming File', 'Programmer', 'Generate PROM, ACE, or JTAG File', 'Configure Device (IMPACT)', and 'Analyze Design Using Chipscope'. The 'Processes' panel also shows the status of each step, with 'Implement Design' and 'Programmer' being the current steps.




The bottom console window shows the following messages:

```
Started : "Launching ISE Text Editor to edit dec_2_to_4.vhd".
Started : "Launching ISE Text Editor to edit dec_top.vhd".
```

Процес на проектиране на последователни структури с FPGA

Йерархично описание на проекти в среда Xilinx ISE WebPack (ДШ 3→8 от блокове ДШ 2→4)

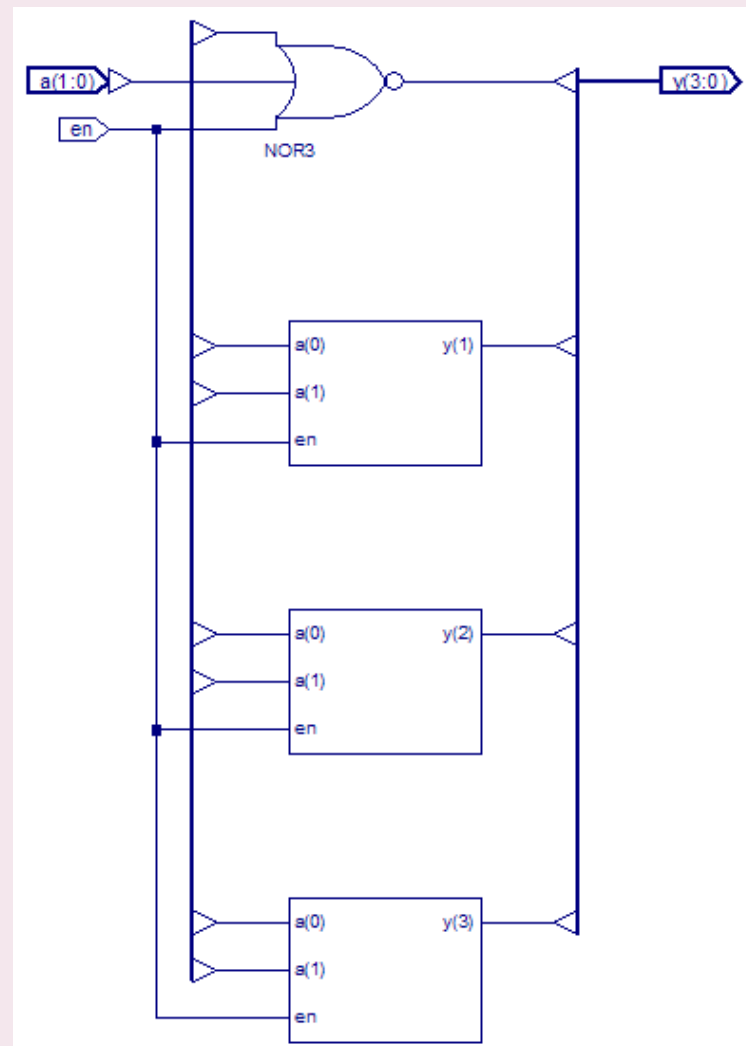  RTL представяне на проекта, използвани ресурси



Процес на проектиране на последователности структури с FPGA Тригерни структури, регистри, броячи – VHDL описание

- Практически аспекти за използване ресурсите на развойни платки Digilent BASYS/BASYS2 Board:
 - Управление на седемсегментите индикатори - изходен код (принцип, необходимост) ;
 - Мултиплексиране (циркулиране) на изхода към отделните панели - реализация;
 - Използване на вградения тактов генератор в развойната платка (25/50/100 MHz):
 - избор на тактова честота;
 - възможност за използване на допълнителен външен тактов генератор, ограничение.

VHDL описание на отделни функционални блокове

- Седемсегментна дешифрация (преобразувател на код ПК HEX → SSEG LED) за управление на 7-сегментни индикатори

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity HEX_to_SSEG is
    port (
        hex: in std_logic_vector(3 downto 0);
        sseg: out std_logic_vector(7 downto 0);
        dot_p: in std_logic );
end HEX_to_SSEG;
```



```
architecture behav of HEX_to_SSEG is
begin
```

```
    with hex select
```

```
        sseg(6 downto 0) <=
            "0000001" when "0000", -- изобразява 0
            "1001111" when "0001", -- изобразява 1
            "0010010" when "0010", -- изобразява 2
            "0000110" when "0011", -- изобразява 3
            "1001100" when "0100", -- изобразява 4
            "0100100" when "0101", -- изобразява 5
            "0100000" when "0110", -- изобразява 6
            "0001111" when "0111", -- изобразява 7
            "0000000" when "1000", -- изобразява 8
            "0000100" when "1001", -- изобразява 9
            "0001000" when "1010", -- изобразява a
            "1100000" when "1011", -- изобразява b
            "0110001" when "1100", -- изобразява c
            "1000010" when "1101", -- изобразява d
            "0110000" when "1110", -- изобразява e
            "0111000" when others; -- изобразява f
```

```
        sseg(7) <= dot_p; -- десетична точка /отделно като 8-ми бит/
```

```
end behav;
```

  



VHDL описание на отделни функционални блокове

▪ Управление на повече от един 7-сегментни индикаторни панела чрез мултиплексиране

- *необходимост* – поради наличие на обща катоди за всички индикатори (пестят се шини: напр при 4 SSEGs – общо 8(12) вместо 32(36));
- *в развойни платки на Digilent* – реализация с индивидуални общи катоди и отделни аноди за всеки SSEG /с активно ниско ниво за аноди и катоди/.

```

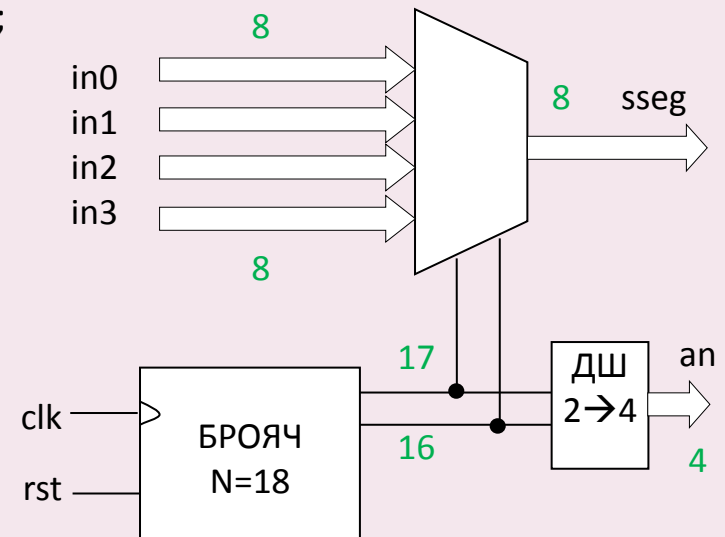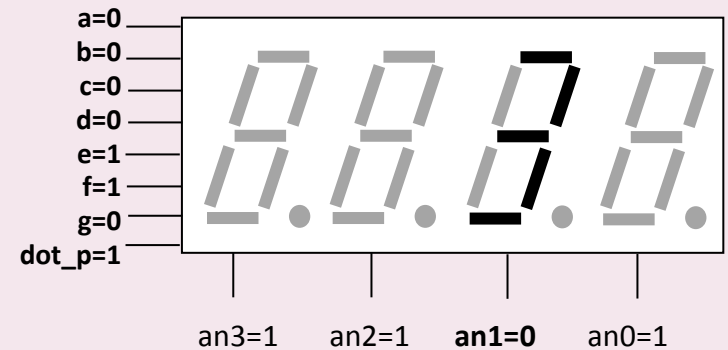
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity DISP_MULT_SEGS is
    port (
        clk, rst: in std_logic;
        in3,in2,in1,in0: in std_logic_vector(7 downto 0);
        sseg: out std_logic_vector(7 downto 0);
        an: out std_logic_vector(3 downto 0);
    );
end DISP_MULT_SEGS ;
    
```



VHDL описание на отделни функционални блокове

▪ Управление на повече от един 7-сегментни индикаторни панела чрез мултиплексиране

 - *необходимост – поради наличие на общи катоди за всички индикатори (пестят се шини: напр при 4 SSEGs – общо 12 вместо 36;*
- *в развойни платки на Digilent – реализация с индивидуални общи катоди и отделни аноди за всеки SSEG*



VHDL описание на отделни функционални блокове

- Управление на един от четири 7-сегментни индикаторни панела чрез мултиплексиране

architecture behav of DISP_MULT_SEGS is

constant N: integer:=18;

signal q_curr, q_next: unsigned(N-1 downto 0);

signal sel: std_logic_vector(1 downto 0);

-- опресняване честота при бл.800Hz (762Hz)=50MHz/2**16/

-- управляващи /селекторни/ сигнали към MUX

begin

process (clk,rst)

begin

if rst='1' then

q_curr <= (others =>'0');

elsif (clk'event and clk='1') then

q_curr <= q_next;

end if;

end process;

q_next <= q_curr+1;

sel <= std_logic_vector(q_curr (N-1 downto N-2));

process (sel, in0, in1, in2, in3)

begin

case sel is -- мултиплексиране на векторите за катодите за всеки панел

when "00" => an <="1110"; sseg <= in0;

when "01" => an <="1101"; sseg <= in1;


when "10" => an <="1011"; sseg <= in2;

when "11" => an <="0111"; sseg <= in3;


end case;

end process;

end behav;


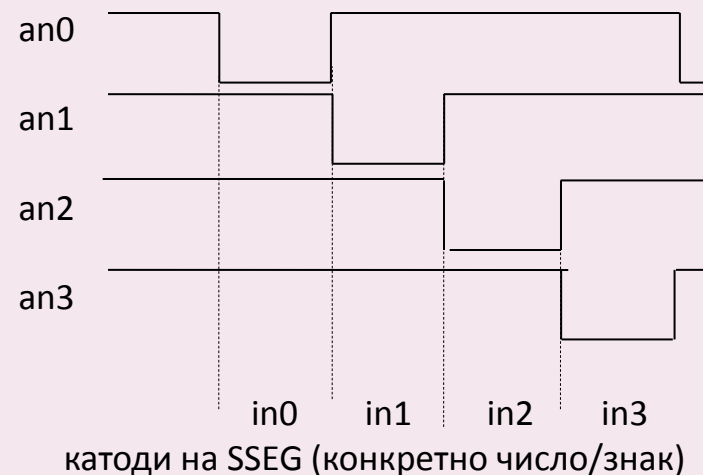


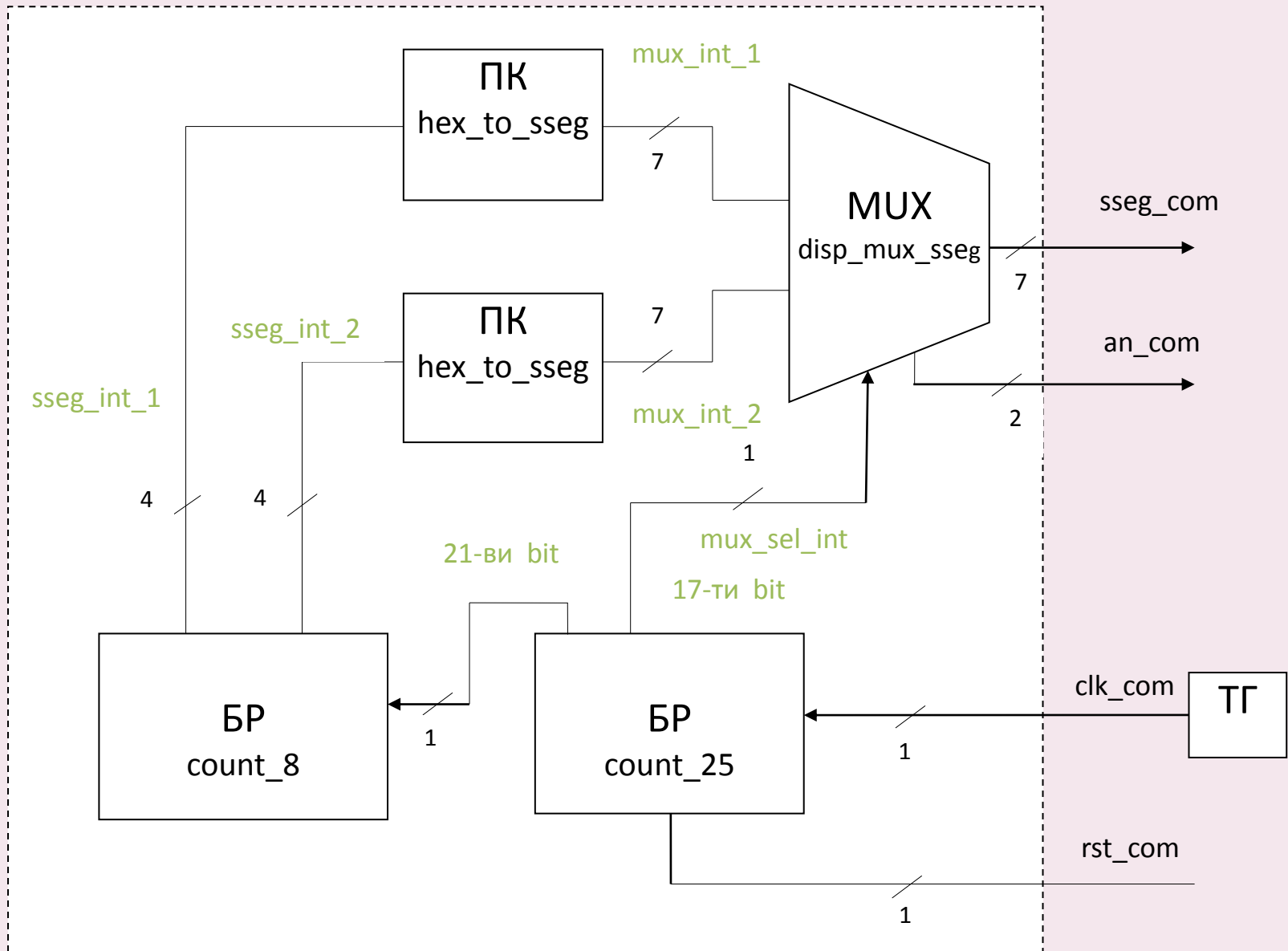VHDL описание на отделни функционални блокове /упрaление на 2 сегмента/






VHDL описание на отделни функционални блокове

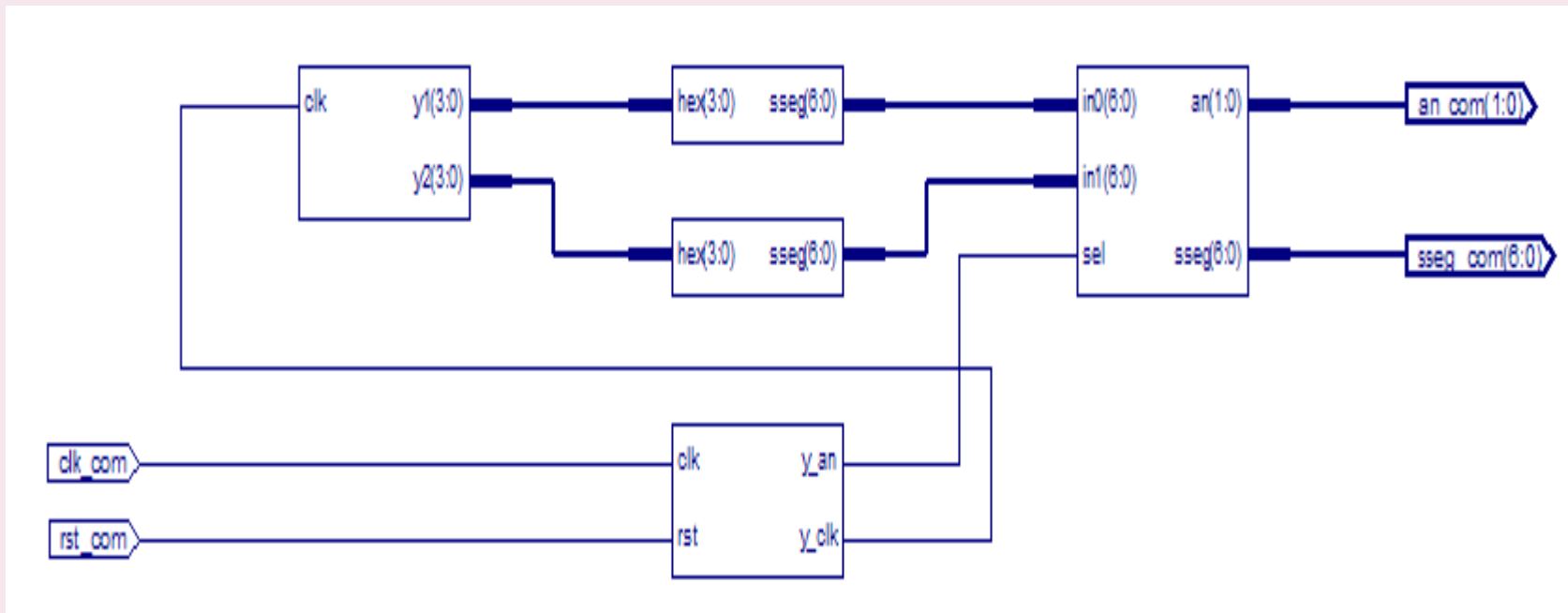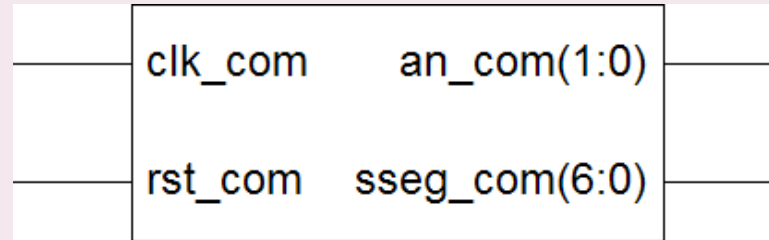Хардуерна интерпретация на проекта и на отделните блокове на архитектурно и RTL-ниво



VHDL описание на отделни функционални блокове

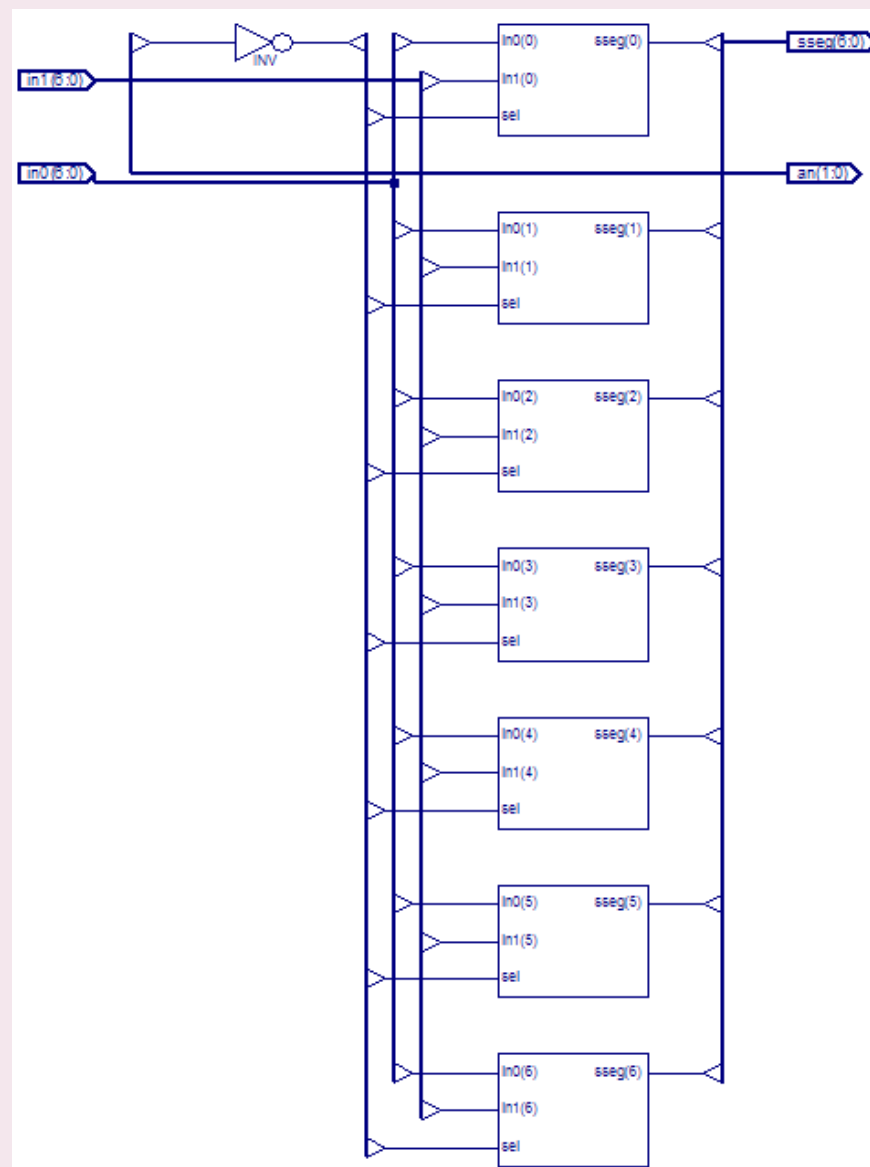 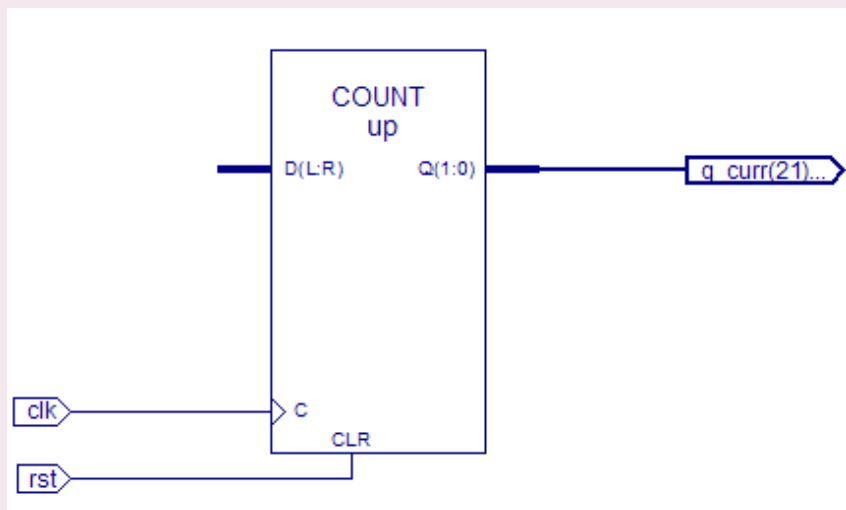Представяне на отделните блокове на RTL-ниво



VHDL описание на отделни функционални блокове

Представяне на отделните блокове на RTL-ниво

=====

Device utilization summary:

Selected Device : 3s100etq144-5

| | | | | |
|-----------------------------|----|--------|------|-----|
| Number of Slices: | 24 | out of | 960 | 2% |
| Number of Slice Flip Flops: | 30 | out of | 1920 | 1% |
| Number of 4 input LUTs: | 45 | out of | 1920 | 2% |
| Number of bonded IOBs: | 11 | out of | 108 | 10% |
| Number of GCLKs: | 1 | out of | 24 | 4% |

=====

Timing Summary:

Speed Grade: -5

Minimum period: 4.677ns (Maximum Frequency: 213.819MHz)

Minimum input arrival time before clock: No path found

Maximum output required time after clock: 6.400ns

Maximum combinational path delay: No path found

Timing Detail:

All values displayed in nanoseconds (ns)

=====

VHDL описание на отделни функционални блокове

Използване на вградения тактов генератор в развойната платка (25/50/100 MHz):

✓ избор на тактова честота (в примера – от модул **count_25**;

Код за брояча (избор на битове за управление на процеси)

```
entity count_25 is  
port ( clk: in std_logic; rst: in std_logic;  
        y_clk: out std_logic; y_an: out std_logic );  
end count_21;  
  
architecture Behavioral of count_21 is  
  
  constant N: integer:=25;           -- MSB за следващия брояч (прибл.1.4Hz)  
  constant K: integer:=17;          -- за управление на MUX и 7-сегментните индикатори  
  signal q_curr, q_next: unsigned (N-1 downto 0);  
  signal max_count: std_logic;  
  
  begin  
    process (clk,rst)  
      begin  
        if rst='1' then q_curr <=(others =>'0');  
          elsif (clk'event and clk='1') then q_curr <= q_next;  
        end if;  
      end process;  
  
  q_next <= q_curr+1;  
  y_an <= std_logic(q_curr(K-1)); y_clk <= std_logic(q_curr(N-1));  
  max_count <= '1' when q_curr=(2**N-1) else '0';  
  
end Behavioral;
```

VHDL описание на отделни функционални блокове

- ✓ UCF файл за примера, използване на вградения ТГ, ограничения

The screenshot shows the Xilinx PACE software interface. The Design Object List - I/O Pins window is open, displaying a table of I/O pins. The row for 'clk_com' is circled in red. The Device Architecture window shows a package view of the device.

| I/O Name | I/O Direction | Loc | Bank | I/O Std. |
|-------------|---------------|-----|-------|----------|
| an_com<0> | Output | p26 | BANK3 | |
| an_com<1> | Output | p32 | BANK3 | |
| clk_com | Input | p54 | BANK2 | |
| rst_com | Input | p69 | BANK2 | |
| sseg_com<0> | Output | p25 | BANK3 | |
| sseg_com<1> | Output | p16 | BANK3 | |
| sseg_com<2> | Output | p23 | BANK3 | |
| sseg_com<3> | Output | p21 | BANK3 | |
| sseg_com<4> | Output | p20 | BANK3 | |
| sseg_com<5> | Output | p17 | BANK3 | |
| sseg_com<6> | Output | p83 | BANK1 | |

| # | Group | I/O Direction | Loc | I/O Std. | Vref | Vcco | Drive Str. | T |
|---|--------|---------------|-----|----------|------|------|------------|---|
| 7 | sseg_c | Output | | | | | | |
| 2 | an_co | Output | | | | | | |

Подпрограми (ПП) във VHDL – видове, особености, приложение

- Съдържат съвкупност от оператори, които могат да бъдат извиквани от произволни места в кода на програмата;
- Биват два вида: функции, процедури.

Особености: в езиците с общо предназначение – ПП са един вид естествена форма на йерархия (задачата се разделя на подзадачи и всяка може да се извиква съответно).

Във VHDL йерархията се дефинира от двойката entity/architecture, описваща компонент (entity) – т.е. всеки дизайн (проект) следва да бъде декомпозиран (partitioned) в отделни компоненти. Всеки от компонентите може в последствие да се използва в проекти от по-високо ниво. **ДИРЕКТНАТА ДЕКОМПОЗИЦИЯ НА ПРОЕКТИ ВЪВ VHDL КАТО ПП Е ГРЕШКА!**

ПП не могат да съдържат оператори от цикличен тип – т.е. процеси (process). Могат да служат само за описание на комбинационни логически структури. Приложение – само за малки по обем (т.нар. atomic) операции!

Подпрограми (ПП) във VHDL – видове, особености, приложение

□ Функции във VHDL - извикване, деклариране, примери:

Деклариране:

- *в декларационната част на process (преди begin);*
- *в декларационната част на architecture;*
- *на произволно място в рамките на пакети;*
- *в рамките на други ПП.*

Пример:

```
function CARRY (bit1, bit2, bit3: in std_logic) return std_logic is  
    variable result: std_logic;  
begin  
    result: (bit1 and bit2) or (bit1 and bit3) or (bit2 and bit3);  
    return result;  
end;
```

Вариант: **function** carry (bit1, bit2, bit3: std_logic) **return** std_logic **is** – подразбира се
-- режим **in** за входните параметри

Подпрограми (ПП) във VHDL – видове, особености, приложение

□ **Функции във VHDL** - синтаксис:

- входни параметри / тип;
- тип на връщаната стойност – САМО ЕДНА, от произволен тип;
- изчислителен алгоритъм за получаване на връщаната стойност.

Пример: Функция, връщаща максималното от две цели числа:

```
function F_MAX(x,y:integer) return integer is  
begin  
    if x>y then return x;  
        else return y;  
    end if;  
end;
```

Обръщане/използване на външни за функцията променливи или сигнали не се допуска!

Подпрограми (ПП) във VHDL – видове, особености, приложение

□ Процедури - синтаксис:

- име
- входни и изходни параметри / тип – от всеки режим (mode)
in, out, inout
- декларации в тялото на процедурата
- изчислителен алгоритъм
- **НЯМАТ ВРЪЩАНА СТОЙНОСТ!**

Параметрите от режим in – входни за процедурата, от режим out – изходни резултати, от режим inout – и като входни и като изходни ;

Пример: Процедура, връщаща целочисления резултат от делене на едно число на 16

```
procedure DIV_16(a: inout integer) is    -- параметърът а е u
begin                                     -- входна и изходна променлива - mode inout
    a:= a/16;
end;
```